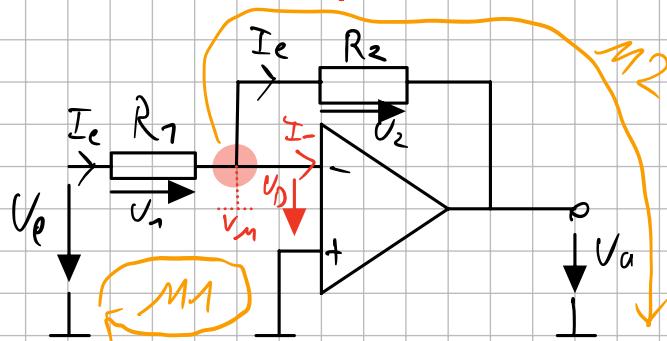


Invertierender Verstärker (INV)



Annahme:

$$I_- = 0$$

$$V_D = 0$$

$$V_V = \frac{U_a}{U_e}$$

$V_m = \dots$ Virtuelle Masse „Summationspunkt“
(keine niedrige Verbindung zu Masse)

M₁:

$$-U_e + U_1 + U_D = 0 \Rightarrow U_e = U_1 + U_D \quad (\text{Pkt. wie Masse} \rightarrow \text{hat aber keine Verbindung auf Masse})$$


M₂:

$$U_2 + U_a = 0 \Rightarrow U_{ci} = -U_2$$

$$V_V = \frac{U_a}{U_e} = \frac{-I_e \cdot R_2}{I_e \cdot R_1}$$

$$V_V = -\frac{R_2}{R_1}$$

2) Nicht invertierender Verstärker

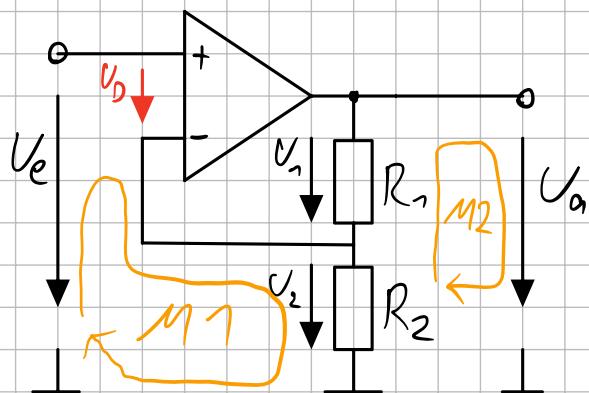

Annahme:

$$U_D = 0$$

$$I_+, I_- = 0$$

$$V_V = \frac{U_a}{U_e} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} = 1 + \frac{R_1}{R_2}$$

M₁:

$$-U_e + U_D + U_2 = 0 \Rightarrow U_e = U_2 \Rightarrow U_e = R_2 I_2$$

M₂:


$$U_a - U_1 - U_2 < 0 \Rightarrow U_a = U_1 + U_2 \Rightarrow I \cdot R_1 + I \cdot R_2$$

$$V_u = \frac{U_o}{U_e} = \frac{I(R_1 + R_2)}{I R_2} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} = 1 + \frac{R_1}{R_2}$$

$$V_u = 1 + \frac{R_1}{R_2}$$

Sonderfall: $V_u = 1$

$$R_1 = 0, \quad R_2 = \infty$$

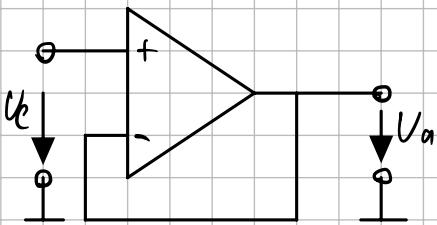


→ Spannungsfolger
Impedanzwandler

Bsp.:

Schaltung mit einem NINV

$$V_u = 0,5$$

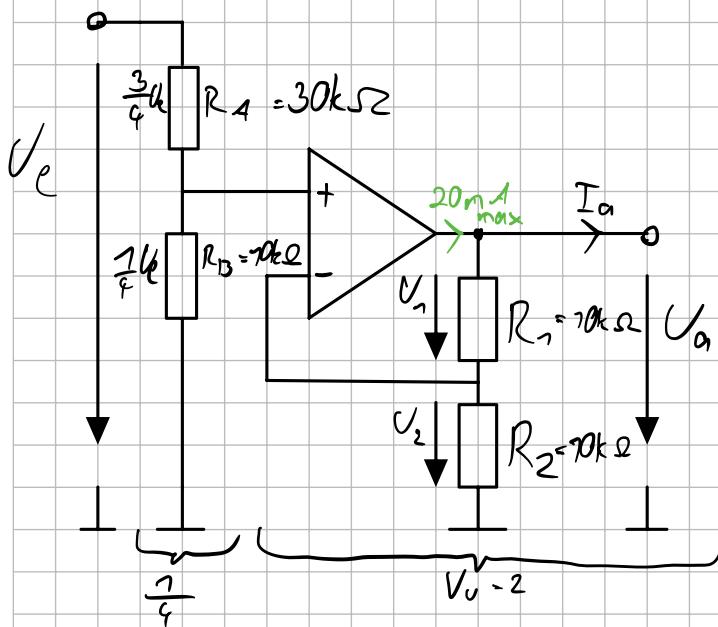


Bsp:

$$I_2 = 0,04 \text{ mA}$$


$$R_1 = 70 \text{ k}\Omega, R_2 = 40 \text{ k}\Omega$$

$$R_F = 60 \text{ k}\Omega, R_n = 72 \text{ k}\Omega$$

$$R_C = 200 \text{ k}\Omega$$

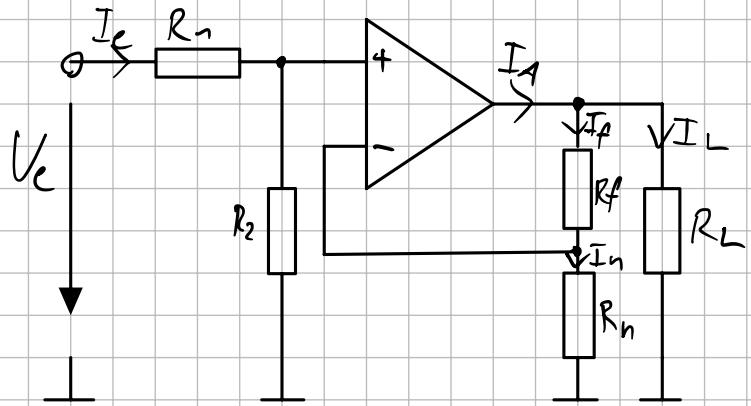

Summierverstärker

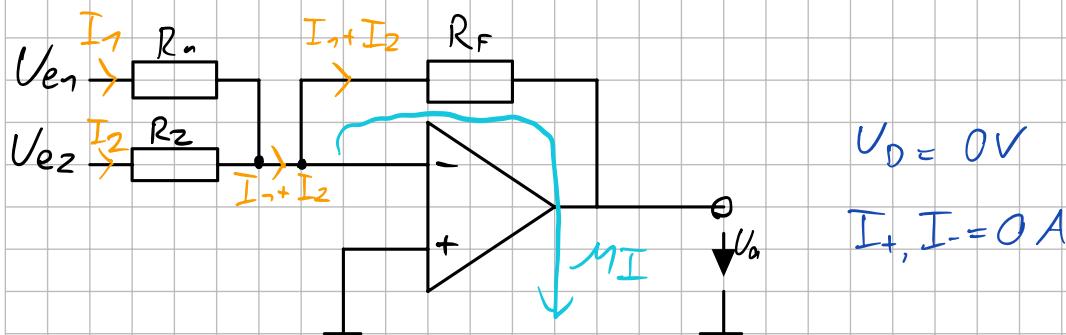

$$I_1 = \frac{V_{e1}}{R_1}$$

$$I_2 = \frac{V_{e2}}{R_2}$$

$$M_I: -U_D + U_F + U_o = 0$$

$$U_o = -U_F = -(I_1 + I_2)R_F = -\left(\frac{V_{e1}}{R_1} + \frac{V_{e2}}{R_2}\right)R_F$$

$$U_o = -U_F$$

$$= -\left(V_{e1}\frac{R_F}{R_1} + V_{e2}\frac{R_F}{R_2}\right)$$

$$U_o = -\left(\sum_{i=1}^x \frac{V_{e_i}}{R_i}\right) R_F$$


Skizze

Bsp. Die Formel $2 \cdot U_{e1} + 3 \cdot U_{e2} + U_{e3} = U_o$

soll mit einem Summierverstärker realisiert werden.

a) Zeichne die Schaltung

b) Dimensioniere die Bauteile

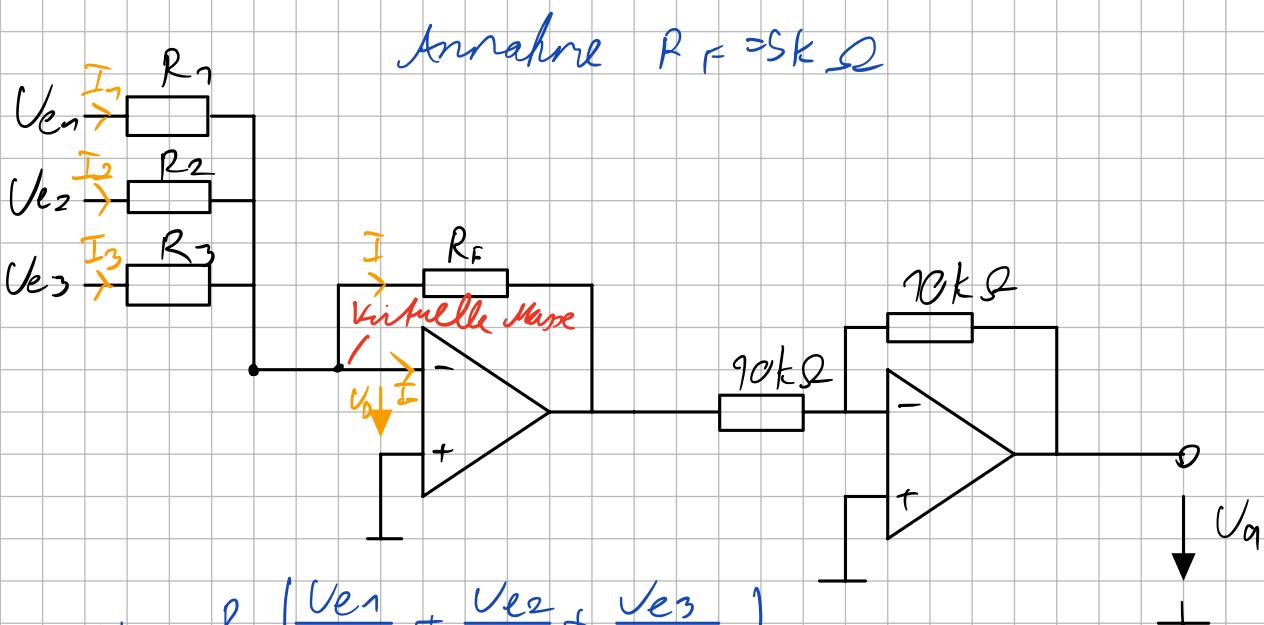

$$U_o = -R_F \left(\frac{U_{e1}}{R_1} + \frac{U_{e2}}{R_2} + \frac{U_{e3}}{R_3} \right)$$

$$U_o = - \left(\frac{R_F}{R_1} U_{e1} + \frac{R_F}{R_2} U_{e2} + \frac{R_F}{R_3} U_{e3} \right)$$

$$\frac{R_F}{R_1} U_{e1} = 2 U_{e1} \quad | \cdot R_1 / : 2$$

$$\frac{R_F}{R_2} U_{e2} = 3 U_{e2} \quad | \cdot R_2 / : 3$$

$$\frac{R_F}{R_1} U_{e1} = 2 U_{e1} \quad | \cdot R_1 / : 2$$

$$\frac{R_F}{R_2} U_{e2} = 3 U_{e2} \quad | \cdot R_2 / : 3$$

$$\frac{R_F}{2} = R_1$$

$$R_1 = \frac{5k\Omega}{2}$$

$$R_1 = 2,5k\Omega$$

$$\frac{R_F}{3} = R_2$$

$$R_2 = \frac{5k\Omega}{3}$$

$$R_2 = 1,66k\Omega$$

$$\frac{R_F}{R_3} U_{e3} = U_{e3} / R_3$$

$$R_3 = R_F = 5k\Omega$$

Bsp. Eine 4 bit Zahl aus einem μ -Controller -
 4 Ausgänge ($Q_3 \dots Q_0$): 3,3V; max 1mA/drausgang - soll in eine
 Spannung von 0...10V umgewandelt werden.

- Zähle die Schaltung
- Dimensioniere die Bauteile
- Ermittle alle Potentiale der Schaltung für die Zahl 2=6



Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	D_{02}	U_a
0	0	0	0	0	0V
0	0	0	1	1	...

1 1 1 1 10 10V

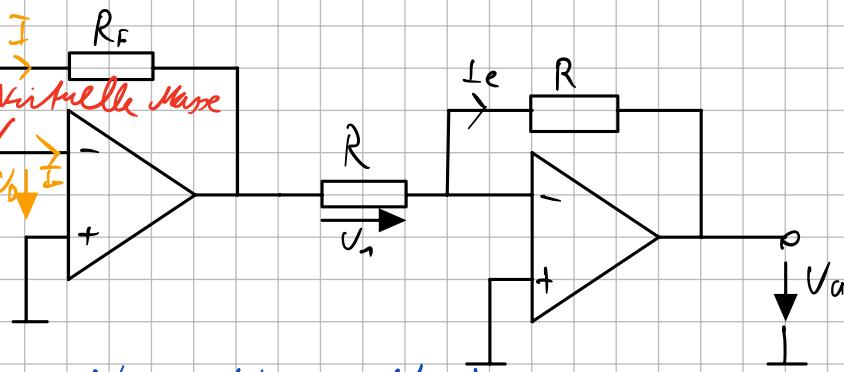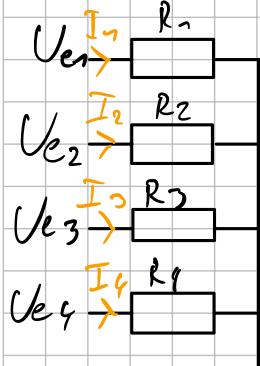0...15 \rightarrow 0...10V

$$1\text{Bit} \rightarrow \frac{10}{15} = 0,66V$$

$$I_{MAX} = 1mA, V_E = 3,3V \rightarrow R = \frac{3,3V}{1mA} = 3,3k\Omega$$



b)

$$U_a = -R_f \left(\frac{U_{e1}}{R_1} + \frac{U_{e2}}{R_2} + \frac{U_{e3}}{R_3} + \frac{U_{e4}}{R_4} \right)$$

$$U_q = - \left(\frac{R_f}{R_1} U_{e1} + \frac{R_f}{R_2} U_{e2} + \frac{R_f}{R_3} U_{e3} + \frac{R_f}{R_4} U_{e4} \right)$$

$$U_a = -R_f \left(1 \frac{U_{e1}}{R_1} + 2 \frac{U_{e2}}{R_2} + 4 \frac{U_{e3}}{R_3} + 8 \frac{U_{e4}}{R_4} \right) \rightarrow \begin{array}{l} R_4 = 10k\Omega \\ R_3 = 2R_4 \\ R_2 = 4R_4 \\ R_1 = 8R_4 \end{array}$$

$8R$ $4R$ $2R$ R

1)

$$-10V = -R_f \left(\frac{3,3V}{80k\Omega} + \frac{3,3V}{40k\Omega} + \frac{3,3V}{20k\Omega} + \frac{3,3V}{10k\Omega} \right)$$

$$\rightarrow -R_f =$$

$$-\frac{10}{15} = -R_f = \frac{3,3V}{80k\Omega} \Rightarrow R_f = \frac{10 \cdot 80k\Omega}{15 \cdot 3,3V} = 16,2k\Omega$$


Bsp:

1) Mit einer Summierverstärkerschaltung sollen Eingangsspannungen addiert werden: $U_A = 1,7 U_3 - 1 U_2 + 2,5 U_1$


Zeichne die Schaltung mit allen Spannungsvervorderungen und dimensioniere alle Widerstände (es darf mehr als 100V verwendet werden)

$$\frac{U_{A1}}{U_e} = - (\dots)$$

$$U_{A1} = - (1,7 U_3 + 2,5 U_1)$$

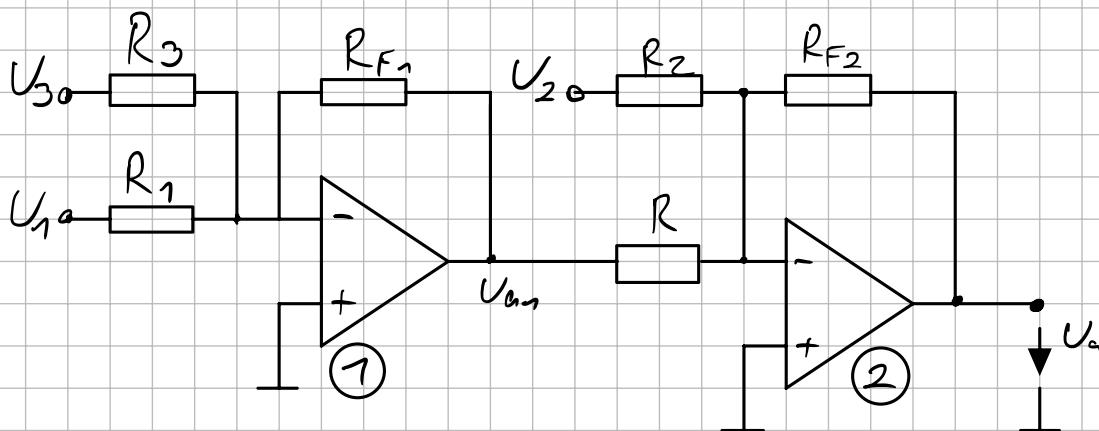

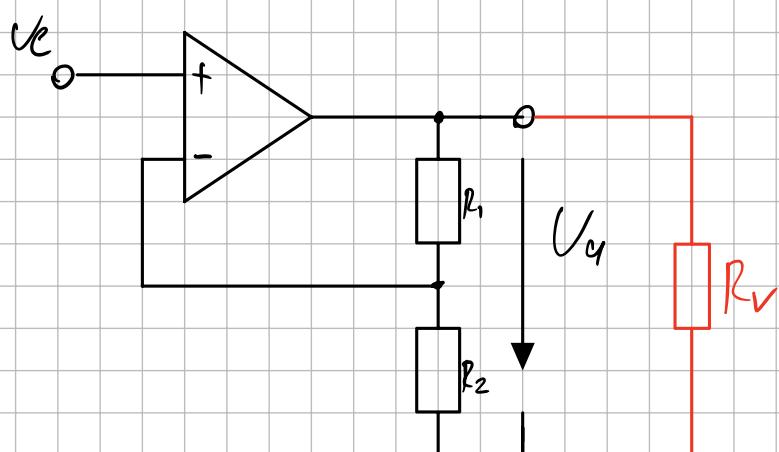2) Entwerken Sie eine Schaltung mit einem NINV mit Verstärkung 3,7. Technische Daten OPV: max. Ausgangsspannung 15mA, Versorgung: +/- 30V



Falsch (da $I_{max} = 15mA$)


$$\frac{U_A}{U_e} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} = 1 + \frac{R_1}{R_2}$$

Ann. $R_1 = 1k\Omega$

$$R_2 = \frac{R_1}{2,7} = 370\Omega$$

Besser: $I_f < 1mA \Rightarrow R_1 + R_2 > 30k\Omega \left(\frac{U_{max}}{I_E} \right)$

Bsp:

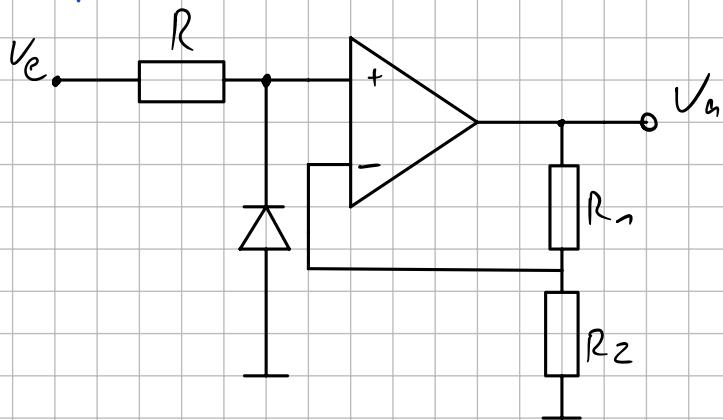

$$Z\text{-Diode: } I_{Z_{max}} = 70mA$$

$$\text{Gesucht: } R_1, R_2, R \text{ wenn } V_a = 10V$$

$$U_Z = 3,9V / 5,6V$$

Spannungsverlauf V_a $V_c = 0 \dots 20V$

$$V_{max} = 20V$$

$$OPV: I_{max} = 25mA$$

Diode 1

$$U_R = V_c - U_Z = 16,1V$$

$$R = \frac{U_R}{I_{max}} = \frac{16,1V}{70mA} = \underline{\underline{1,6k\Omega}}$$

$$\frac{V_a}{V_c} = 1 + \frac{R_1}{R_2} = \frac{10V}{3,9V} = 1 + \frac{R_1}{R_2} \Rightarrow 1,6 = \frac{R_1}{R_2}$$

$$\text{Ann. } R_1 = \underline{\underline{1,6k\Omega}}$$

$$1,6 = \frac{1,6k\Omega}{R_2} \rightarrow = \underline{\underline{7k\Omega}}$$

Diode 2


$$U_R = V_c - U_Z = 14,4V$$

$$R = \frac{U_R}{I_{max}} = \frac{14,4V}{70mA} = \underline{\underline{1,94k\Omega}}$$

$$\text{Ann. } R_1 = \underline{\underline{800\Omega}}$$


$$\frac{V_a}{V_c} = 1 + \frac{R_1}{R_2} = \frac{10V}{5,6V} = 1 + \frac{R_1}{R_2} \Rightarrow 0,8 = \frac{R_1}{R_2} = \underline{\underline{\frac{800\Omega}{1k\Omega}}}$$

Differenzverstärker

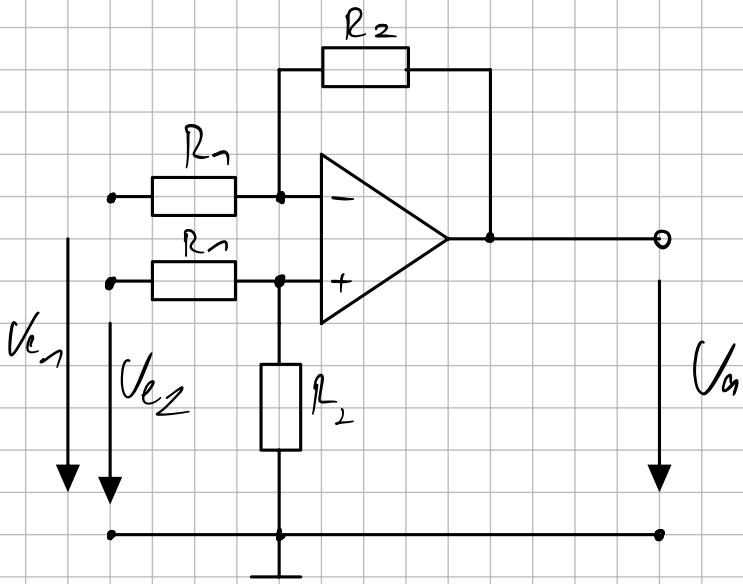


Überlagerungsratz nach Helmholz

$$\text{1) } V_{in2} = 0$$

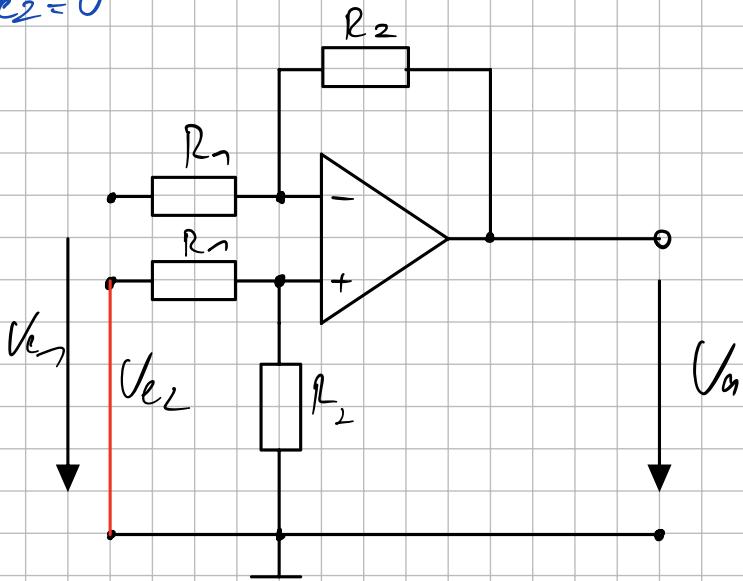
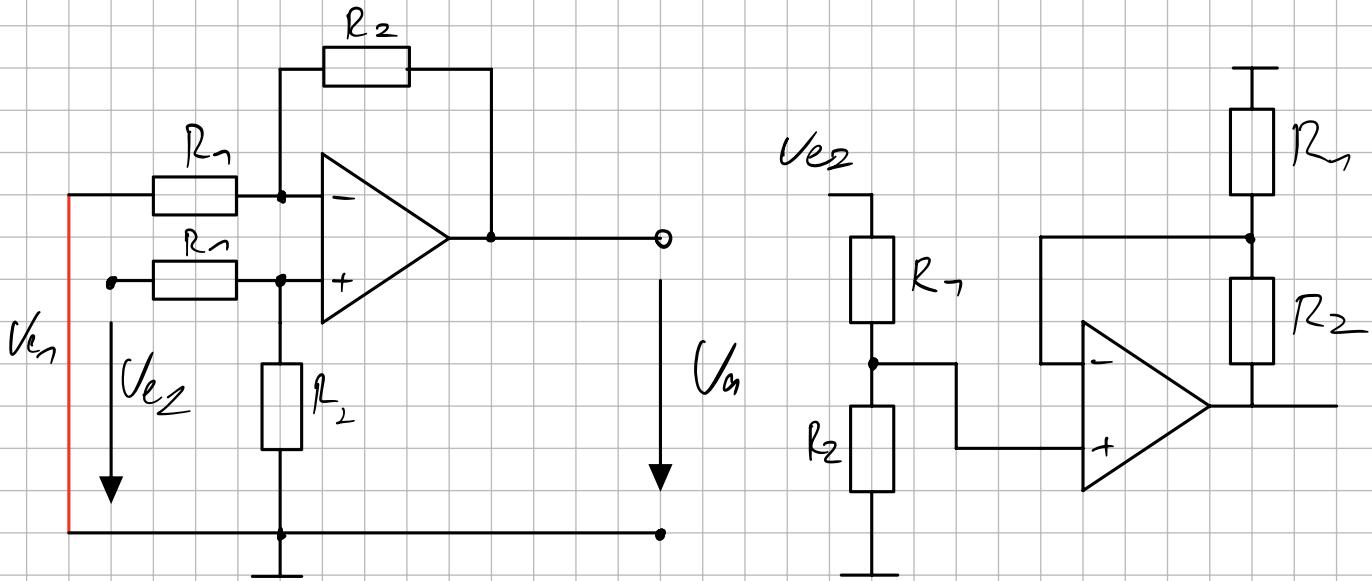
$$\rightarrow \text{INV } V_o = V_{in} \cdot - \frac{R_2}{R_1}$$



$$U_{o2} = U_{e2} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1} = U_{e2} \cdot \frac{R_2}{R_1}$$

$$U_o = U_{o1} + U_{o2} = U_{e1} \cdot \left(-\frac{R_2}{R_1} \right) + U_{e2} \cdot \frac{R_2}{R_1} = (U_{e2} - U_{e1}) \cdot \frac{R_2}{R_1}$$

$$U_o = (U_{e2} - U_{e1}) \cdot \frac{R_2}{R_1}$$

Nachteil:


- niedriger Eingangswiderstand bei großer Verstärkung
 → nur kleine Abweichung der Innenwiderstände führt zu starker Verschlechterung der Gleichaktunterdrückung

HWE

Instrumentenverstärker A_{v1}

hohe Gleichaktverstärkung

hoher Eingangswiderstand

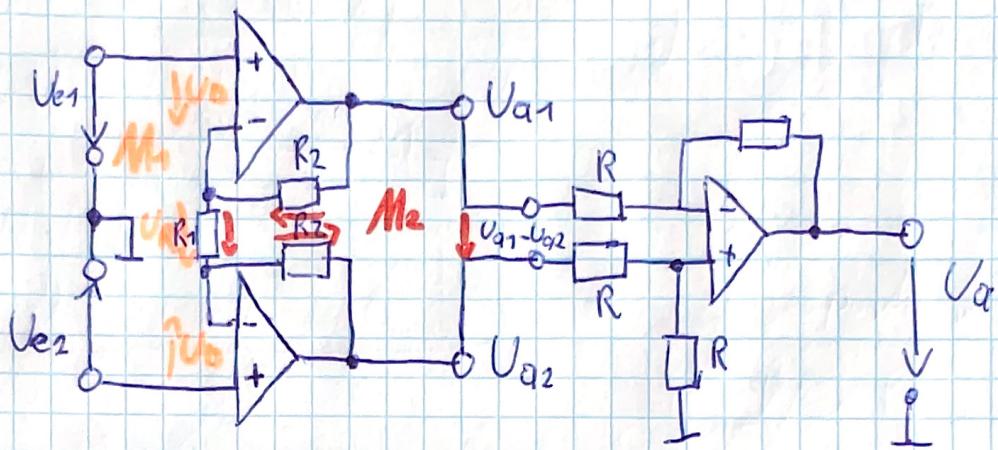

$$\underline{M_1: U_D + U_R - U_D + U_{e2} - U_{e1} = 0}$$

$$U_D = 0$$

$$U_R + U_{e2} - U_{e1} = 0$$

$$U_R = U_{e1} - U_{e2}$$

$$\underline{M_2: (U_{a1} - U_{a2}) - U_{R2} - U_{R1} - U_{R2} = 0}$$

$$U_{a1} - U_{a2} = U_{R2} + U_{R1} + U_{R2}$$

$$1. \quad U_a = U_{a2} - U_{a1} \Rightarrow [-U_a = U_{a1} - U_{a2}]$$

$$2. \quad \frac{U_{a1} - U_{a2}}{U_{e1} - U_{e2}} = \frac{R_2 + R_1 + R_2}{R_1}$$

$$V_o = \frac{-U_a}{U_{e1} - U_{e2}} = \frac{R_1 + 2R_2}{R_1}$$

gesamte Schaltung

$$V_u = \frac{U_o}{U_e} = -\frac{R_1 + 2R_2}{R_1} = -\left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right)$$

Bsp.:

$$\begin{aligned} U_{e1} &= 1V \\ U_{e2} &= 0,5V \\ U_u &= 3V \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} U_{e1} - U_{e2} = -0,5V \end{array} \right\}$$


$$V_u = 6$$

$$V_u = \frac{U_o}{U_e}$$

$$U_{e1} - U_{e2}$$



Bsp.:

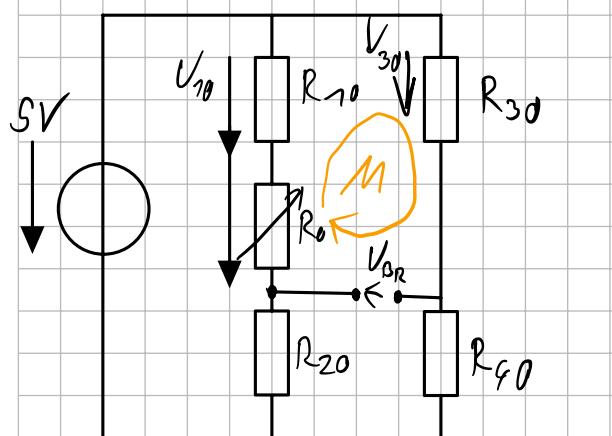

$$R_p = 0 \dots 250 \Omega$$

$$R_x = 10k\Omega$$


1) V_{BR} Grenzwerte (max., min.)

2) Instr. Verstärker: $R_2 = 30k\Omega$, $U_o = 0 \dots 10V$

3) Anschluss $V_{BR} \rightarrow V_o$ positiv

4) $V_{o,pv} = \pm 12V$

ist es möglich?

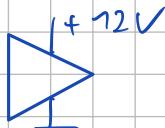

1)


$$M: V_{30} + V_{BR} - U_p - U_{10} \Rightarrow V_{BR} = U_p + U_{10} - V_{30}$$

$$\frac{U_{10}}{U_e} = \frac{R_{10} + R_p}{R_{10} + R_p + R_{20}} = \frac{\frac{V_{o,pv}}{12V} =}{\frac{10k}{10k + 10k + 250\Omega}} \cdot 5V = 2,91V$$

$$\frac{V_{30}}{U_C} = \frac{R_{30}}{R_{30} + R_{20}} = \frac{10k}{150k + 10k + 10k} \cdot GV = 2,57V$$

$$V_{10} - V_{30} = 30,86 \text{ mV} = U_{BRmax} \quad U_{BRmin} = 0V$$

2.)

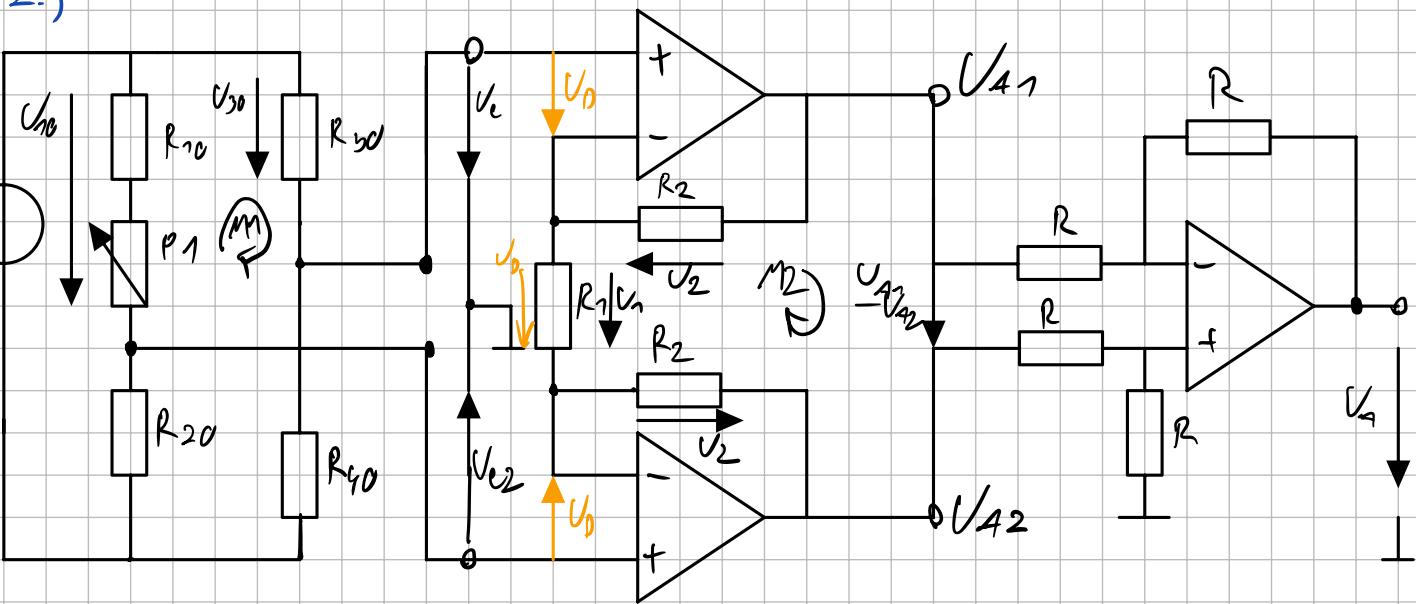

$$\frac{10V}{324}$$

$$30,86 \text{ mV} \cdot 324 = 10V$$


$$V_u = -(1 + \frac{2R_2}{R_1})$$

$$324 = -(1 + \frac{2R_2}{R_1})$$

$$R_1 = \frac{1+60000 \Omega}{324} = 186,2 \Omega$$


$$\sqrt{V_u} = 324$$

3)

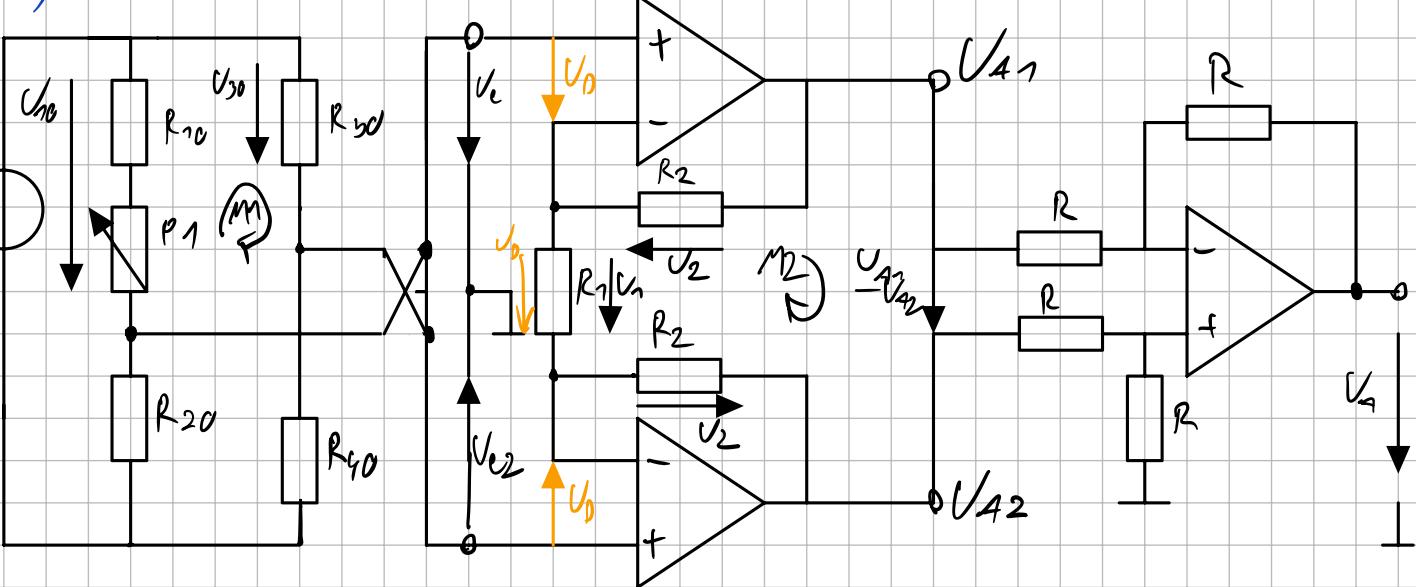

Entweder einen NPN anhängen oder die U_{BR} Anschlüsse tauschen.

Integrator:

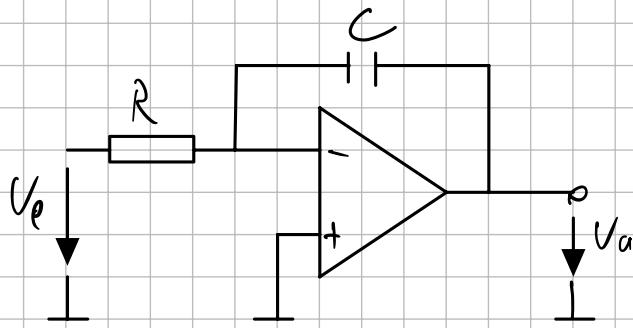

Wiederholung Kondensatoren.

$$Q = C \cdot U_c$$

$$\frac{dQ}{dt} = C \cdot \frac{dU_c}{dt}$$

$$I_c = C \frac{dU_c}{dt} \Rightarrow U_c = \frac{1}{C} \cdot \int I_c \cdot dt$$

$$I_c = \frac{U_e}{R} \Rightarrow U_c = \frac{1}{RC} \int U_e \cdot dt$$




$$U_a = -U_c$$

$$U_a = -\frac{1}{RC} \int U_e \cdot dt$$

Ann. $U_e = \text{konstant}$



$$U_a = -\frac{1}{RC} \cdot U_e \cdot t$$

Komparator:

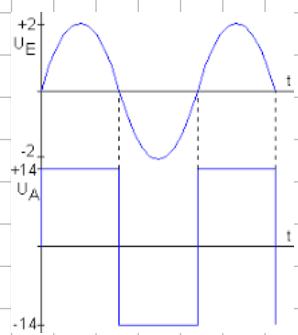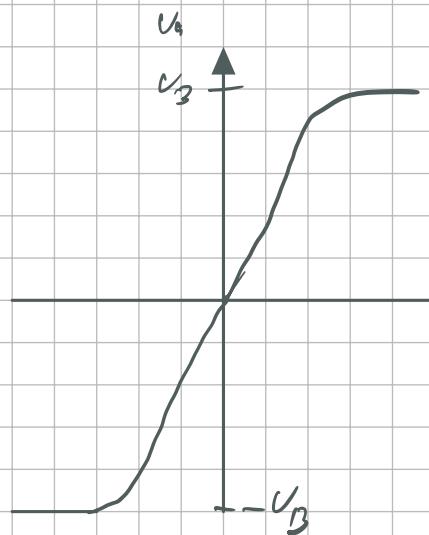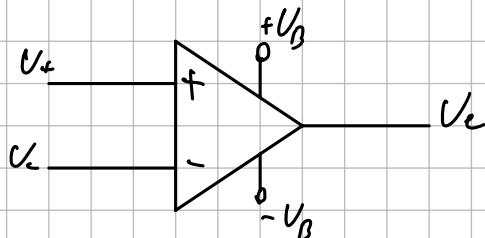

Schmitt-Trigger

1) Nicht invertierend ST

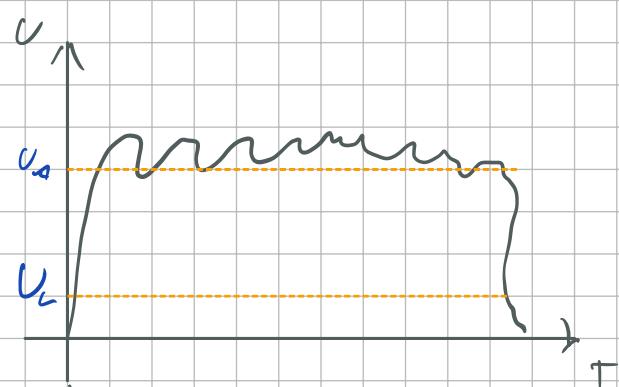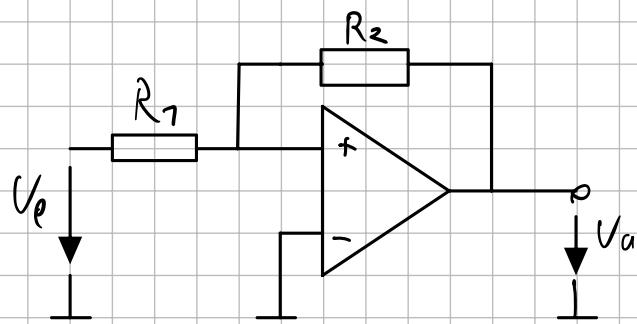

a) Schaltschwelle U_{S-} (Ausschaltschwelle)

Ausgangsleed. $U_O = +U_B$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{U_E}{-U_B}$$

Kirchhoff

$$U_2 + U_O - U_D = 0 \Rightarrow U_2 = -U_B$$

$$U_E = U_{S-}, \quad U_O = U_B$$

$$\frac{U_{S-}}{-(+U_B)} = \frac{R_1}{R_2} \Rightarrow U_{S-} = -U_{B\max} \cdot \frac{R_1}{R_2}$$

$U_{B\max}$

$U_{B\max}$ } Versorgungsspannung
 $U_{B\min}$

b) U_{S+} ... Einschaltschwelle

Ausgangsleid. $U_O = U_{min}$

$$\frac{U_{S+}}{-U_{B\min}} = \frac{R_1}{R_2} \Rightarrow U_{S+} = -U_{B\min} \cdot \frac{R_1}{R_2}$$

$$U_{S-} = - \frac{R_1}{R_2} \cdot U_{Bmax}$$


$$U_{S+} = - \frac{R_1}{R_2} \cdot U_{Bmin}$$

Bsp. $\pm 10V$

$$R_2 = R_1 \cdot 4$$

$$U_{S-} = -2,5$$

$$U_{S+} = +2,5$$

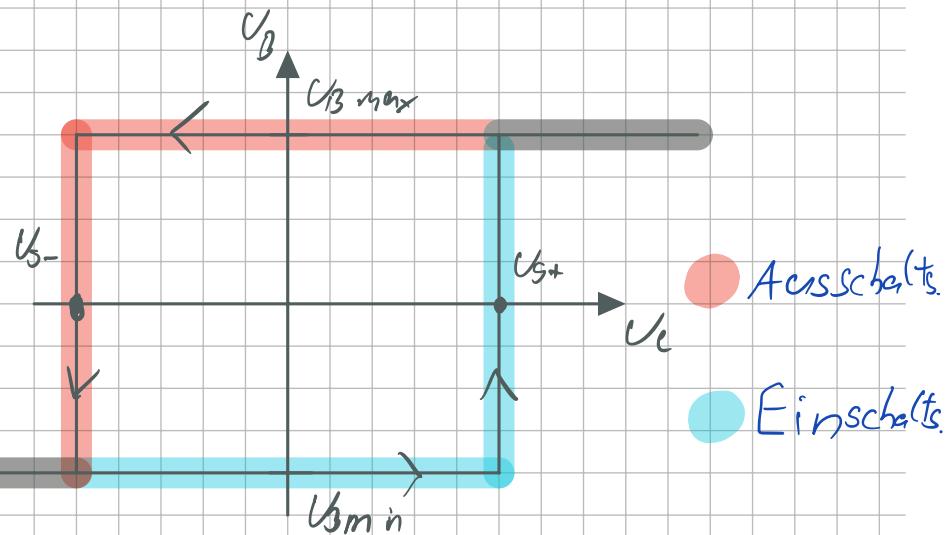

Bsp:

Bsp.:

(Versorgungsspannung /

U_e sinusförmig $\hat{U} = 5V, 50Hz$ Ausgangsspannung $\pm 10V / 10V$
Schaltwellen $\pm 1,5V$

1) Dimensioniere die Schaltung Ann: $R_1 = 10k\Omega$

2) Zeichne den Spannungsverlauf für U_e, U_A


Ann.

R_1, R_2

$$U_{S-} = - \frac{R_1}{R_2} \cdot U_{Bmax}$$

$$-1,5V = - \frac{R_1}{R_2} \cdot 10V$$


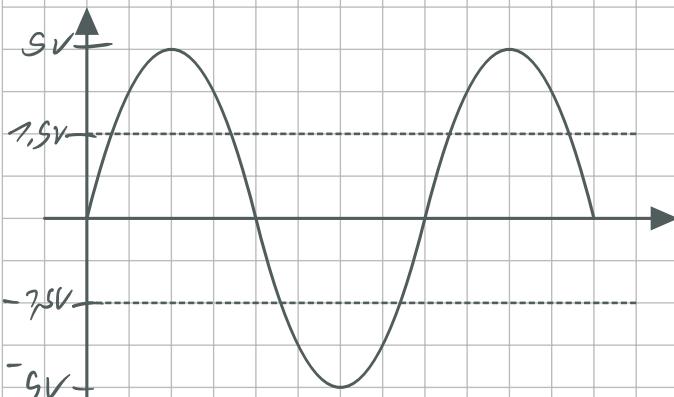
$$\frac{1,5V}{10V} = \frac{R_1}{R_2} \text{ Ann. } R_1 = 75k\Omega, R_2 = 100k\Omega$$



Bsp:

$$U_B : \pm 15V$$

$$U_S : \pm 6V$$

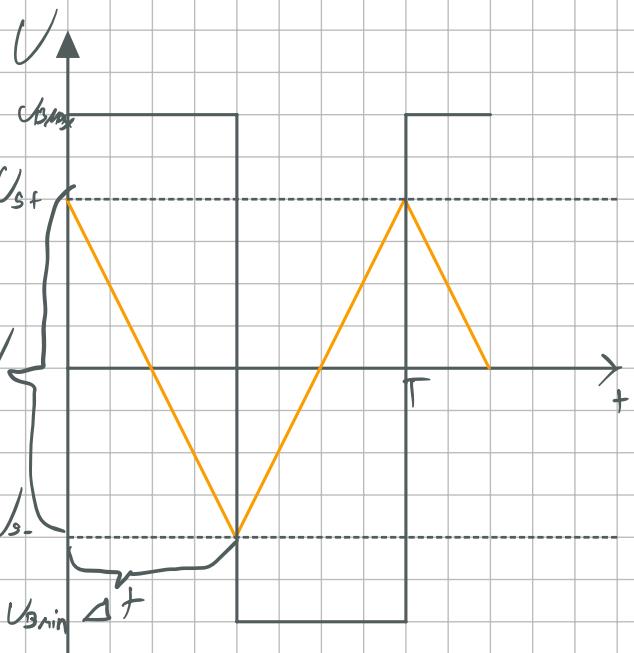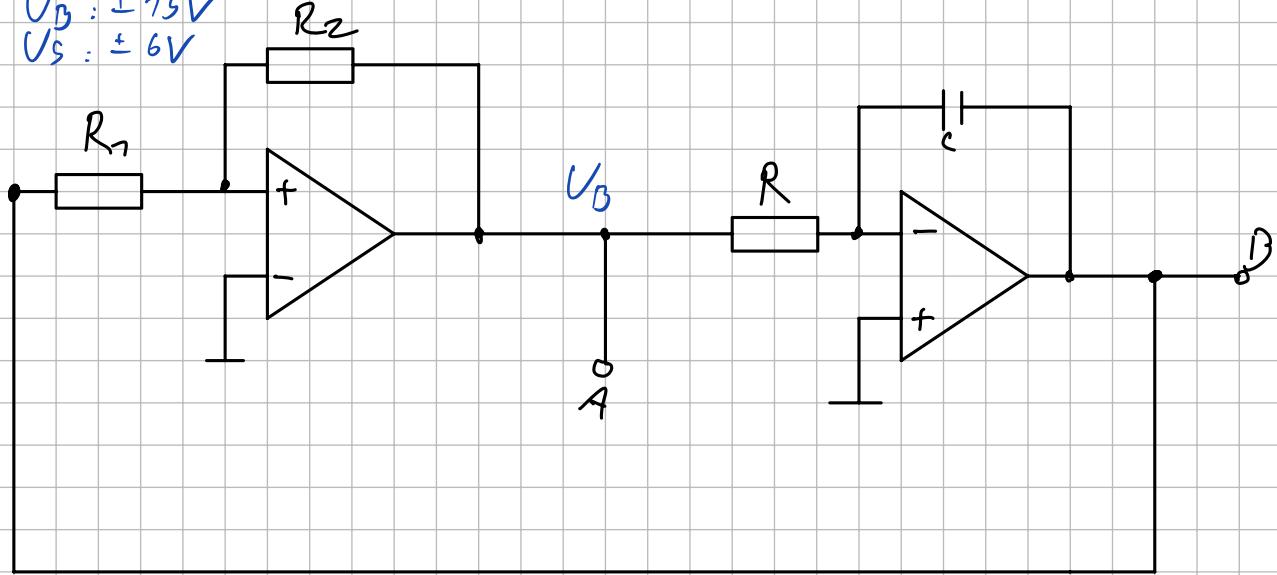

An. OPV Syn. Verzerrung
 $\pm U_B$

U_{SAT} ... Schmittspannung
 $(U_{Bmax} \text{ oder } U_{Bmin})$

$$U_C \approx U_{SAT}$$

$$f = \frac{1}{4RC \cdot \frac{R_1}{R_2}}$$

Schmitt-Trigger:

$$U_{S+} = -U_{Bmin} \frac{R_1}{R_2} \rightarrow \frac{U_+}{2}$$


Integrator:

$$\Delta U_D = -\frac{1}{RC} \cdot U_C \cdot \Delta t \Rightarrow \frac{\Delta U_D}{\Delta t} = -\frac{1}{RC} \cdot U_C$$

$$\frac{\Delta U_D}{\Delta t} = -\frac{1}{RC} \cdot U_{SAT} = +\frac{2U_{SAT} \cdot \frac{R_1}{R_2}}{T} \Rightarrow \frac{1}{RC} = \frac{2 \frac{R_1}{R_2}}{T}$$

$$T = 4RC \cdot \frac{R_1}{R_2}$$

Bsp.:

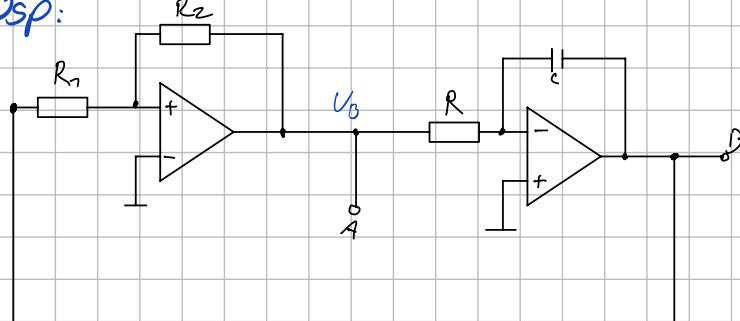

$$R_1 = 10k\Omega$$

$$R_2 = 22k\Omega$$

$$R = 10k\Omega$$

$$C = 56nF$$

Beispiel:

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 22 \text{ k}\Omega$$

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C = 56 \text{ nF}$$

$$U_{B\max} = +14 \text{ V}$$

$$U_{B\min} = -14 \text{ V}$$


ges: f, zeichne: U_e, U_a

$$U_{S+} = -U_{B\min} \cdot \frac{R_1}{R_2} = 6,36 \text{ V}$$

$$U_{S-} = -U_{B\max} \cdot \frac{R_1}{R_2} = -6,36 \text{ V}$$

$$f = \frac{1}{4 \cdot R \cdot C \cdot \frac{R_1}{R_2}} = 982,14 \text{ Hz}$$

2. Invertierender Schmitt-Trigger

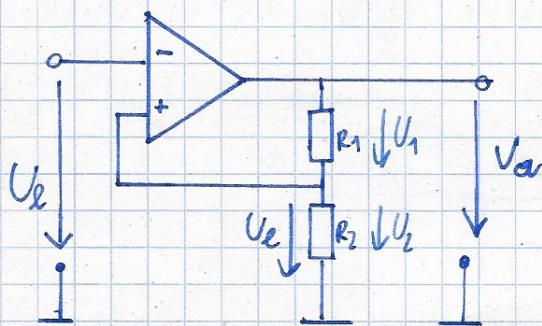

a) Ausschaltschwelle: $U_{eaus}, U_a = U_{B\max}$

$$\frac{U_a}{U_e} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} \quad \frac{U_{B\max}}{U_{eaus}} = \frac{R_1 + R_2}{R_2}$$

$$\boxed{U_{eaus} = U_{B\max} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}}$$

Ausgangssituation:

$$U_e = U_{eaus}; U_a = U_{B\max}$$

Ausgangssituation:


$$U_e = U_{ein}; U_a = U_{B\min}$$

$$\boxed{U_{ein} = U_{B\min} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}}$$

b) Einschaltschwelle: $U_{ein}, U_a = U_{B\min}$

$$\boxed{U_{ein} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{B\min}}$$

c) Hysteresis: $U_H = |U_{ein} - U_{eaus}|$

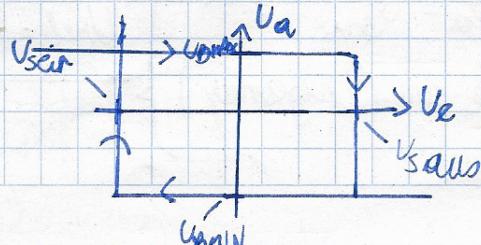


Beispiel: U_e ... sinusförmig $\hat{U} = 5V, 50Hz, 20ms$, Ausgangsspannung: $+10V/-10V$, Schallschwellen: $\pm 15V$

1.) Dimensioniere die Schaltung Ann. $R_2 = 15k\Omega$

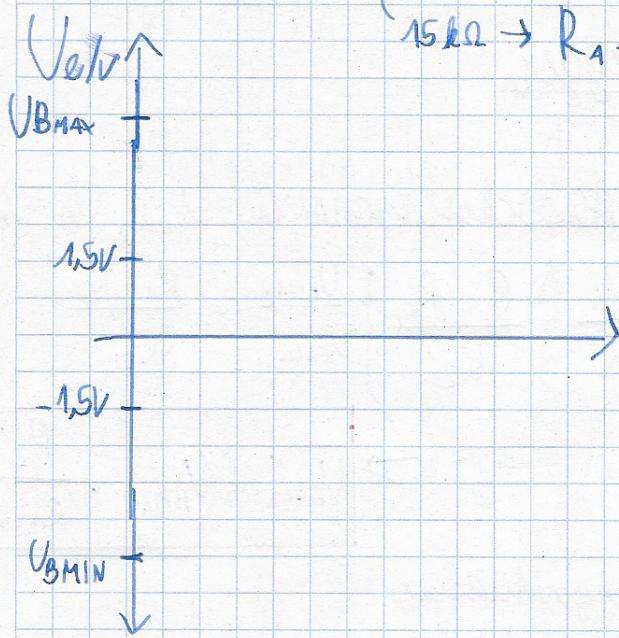
2.) Zeichne den Spannungsverlauf für U_e, V_a

$$\frac{V_a}{U_e} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} = \frac{10V}{15V}$$

$$15k\Omega \rightarrow R_1 - R_2 = 100k\Omega \rightarrow R_1 = 85k\Omega$$



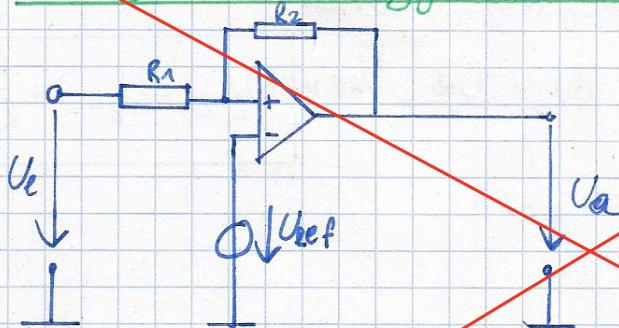
3. Schmitt-Trigger mit einstellbaren Schwellen




Helmholz:

1) Ausgangssib.: U_s an U_e , $V_a = U_{BMAX}$

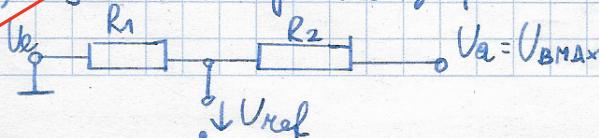a) $U_s = 0$ (Spannungsquelle am Eingang)


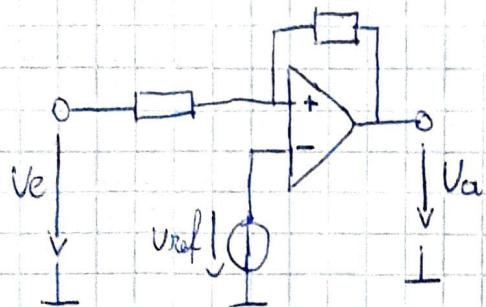
$$U_{ref} = U_{BMAX} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$




Schmitt trigger mit einstellbarer Schwellen

$$U_S = U_{ref} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2} - U_{Bmax} \cdot \frac{R_1}{R_2}$$

○ Punktverschiebung

- ① Helmholtz (Ausgangssituation) $U_{S+} = U_{ref} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2} - U_{Bmin} \cdot \frac{R_1}{R_2}$
~~aus MZ~~ U_{S-} an V_e , $V_a = U_{Bmax}$

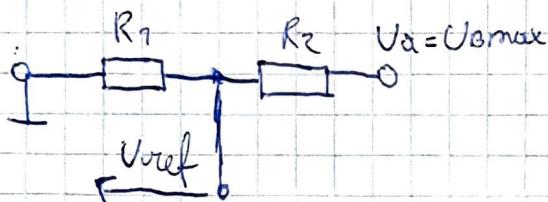
- ② $U_{S-} = 0$ (Spannungsquelle am Eingang)



$$U_{Bmax} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = U_{ref}$$


$$+ U_{S-} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

- ③ $V_{a0} = 0$ (Spg. Q am Ausgang)

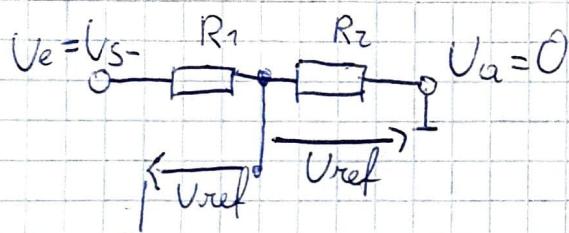

$$U_{S-} = \left(U_{ref} - U_{Bmax} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) \cdot \frac{R_2 + R_1}{R_2}$$
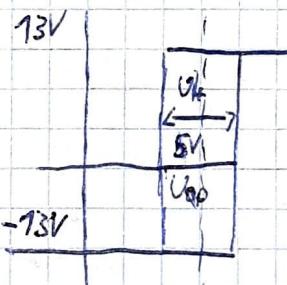
$$= U_{ref} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2} - U_{Bmax} \cdot \frac{R_1}{R_2}$$



Bsp.

$$U_H = 2V \quad U_B = \pm 13V \quad U_{Op} = 5V$$

Dimensionieren sie die Schaltung

$$U_{ref} = ? \quad R_1 = ? \quad R_2 = ?$$

$$U_{ref} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1} = U_{Op}$$

$$U_{S+} = U_{Bmin} \cdot \frac{R_1}{R_2} \quad R_2 = \frac{U_{Bmin}}{U_{S+}} \cdot R_1 = \frac{-13V}{6V} \cdot 10k\Omega = 15k\Omega$$

$$U_{ref} = U_{Op} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = U_{Op} \cdot \frac{130k\Omega}{140k\Omega} = 4,64V$$

$$\text{Bsp } U_{S-} = 1,3V$$

$$U_{S+} = 2,7V$$

~~$$U_{S-} = U_{ref} \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$$~~

$$U_{S-} = U_{ref} \frac{R_1 + R_2}{R_2} - U_{B\max} \cdot \frac{R_1}{R_2}$$

$$U_{ref} = U_{B\max} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} + U_{S-} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Angenommen:


$$\pm 12V$$

$$R_1 = 10k\Omega$$

$$0,7V = U_{B\max} \cdot \frac{R_1}{R_2}$$

$$\frac{0,7V}{12V} = \frac{10k\Omega}{R_2} \Rightarrow R_2 = 171k\Omega$$
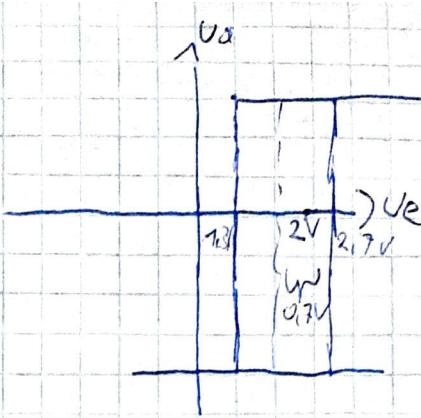
$$U_{op} = U_{ref} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2} \Rightarrow U_{ref} = \frac{171k\Omega}{181k\Omega} \cdot 1V = 1,82V$$



Bsp

$$U_{S-} = 1,3V$$

$$U_{S+} = 2,7V$$

$$U_B \pm 12V$$

$$R_1 = 10k\Omega$$

$$0,7V = U_{B\max} \frac{R_1}{R_2}$$

$$\frac{0,7V}{12V} = \frac{10k\Omega}{R_2} \Rightarrow R_2 = 171k\Omega$$

$$U_{pp} = U_{ref} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2} \Rightarrow U_{ref} = \frac{171k\Omega}{171k\Omega + 10k\Omega} \cdot 2V = \underline{\underline{1,82V}}$$

Aufgaben:

1) $U_{S+} = 2,1V, U_{S-} = -2,1V, U_B = \pm 12V$

V_c sinusförm. $\tilde{V} = 10V, 50Hz$

- Schaltung

- R

- Spannungsverlauf
 V_a, V_c

2) $U_{S+} = -1,3V, U_{S-} = 1,3V, U_B = \pm 12V$

V_c Dreieckform $V_{pp} = 10V, 1kHz$

- II -

- II -

- II -

Lösung


$$1/R_1 = 10k\Omega \quad R_2 = 57,4k\Omega$$

$$2) R_1 = 97k\Omega \quad R_2 = 12k\Omega$$

$$R_1 = 100k\Omega$$

$$R_2 = 12,15k\Omega$$


7)

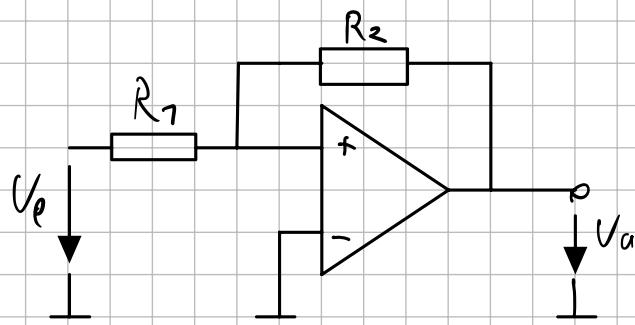

$$U_{s-} = - \frac{R_1}{R_2} \cdot U_{Bmax} \Rightarrow \frac{U_s}{U_{Bmax}} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{2,1k\Omega}{12V} = \frac{2,1k\Omega}{12k\Omega}$$

Anm. $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 12k\Omega$


U_o/Vc/V

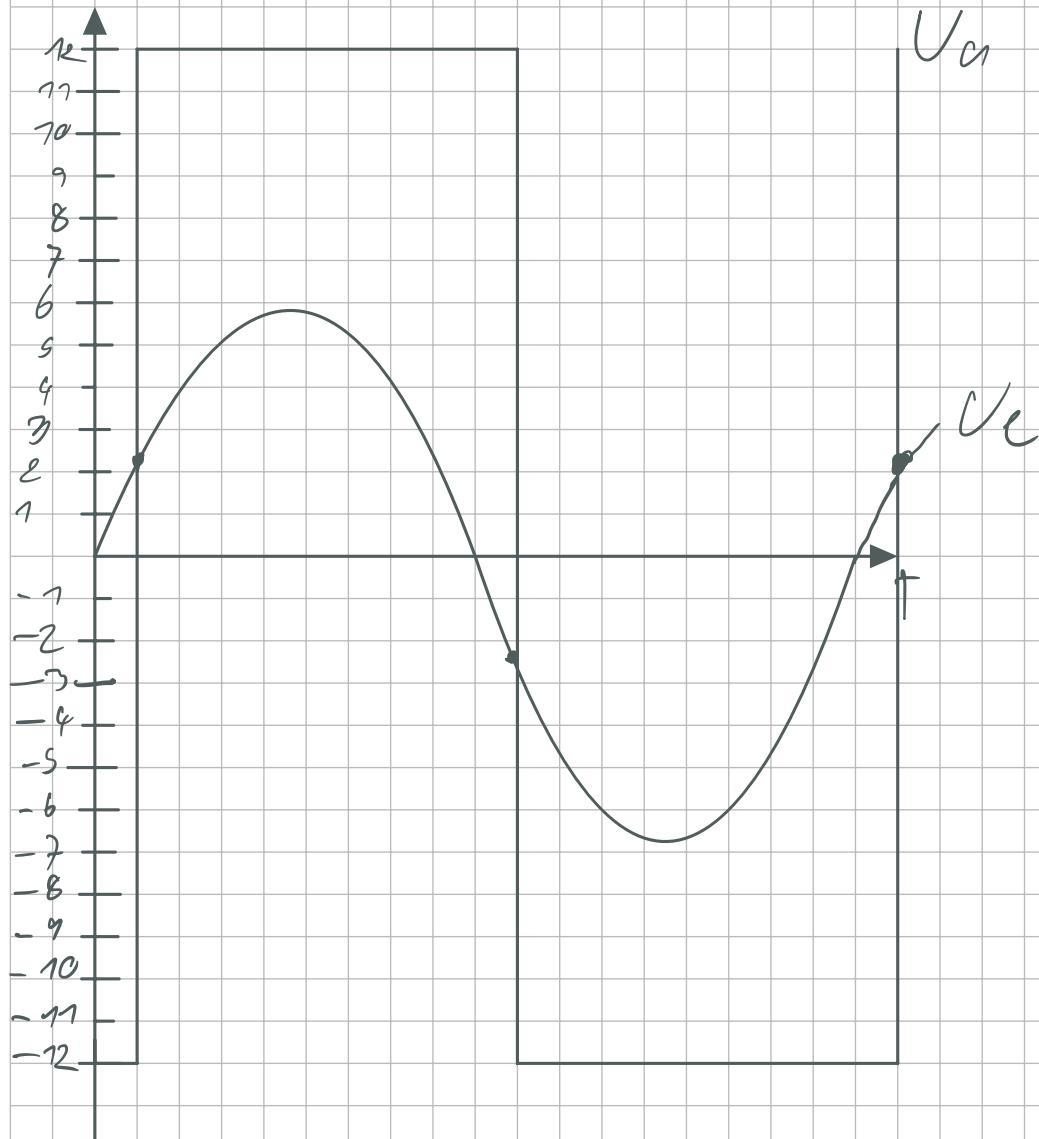

2)

.....

Fensterkomparator:

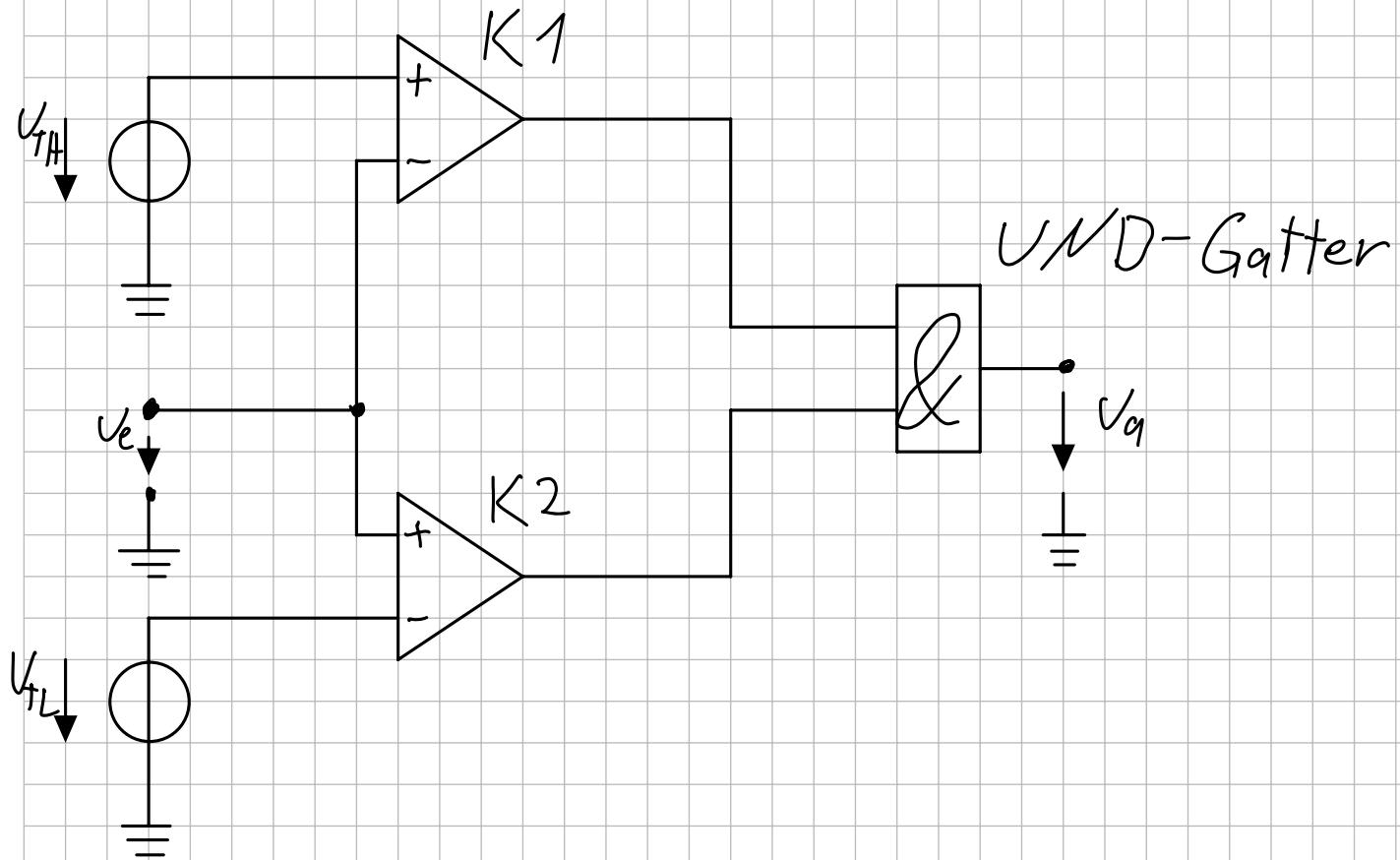


$$\left. \begin{array}{l} U_e < U_{TH} \rightarrow 1 \\ U_e > U_{TL} \rightarrow 1 \end{array} \right\} ((U_e < U_{TH}) \& (U_e > U_{TL})) = 1$$

OPV1: $U_e < U_{TH} \rightarrow U_{a1} \rightarrow U_{sat+}$

OPV2: $U_e > U_{TL} \rightarrow U_{a2} \rightarrow U_{sat+}$


OPV1: $U_e > U_{TH} \rightarrow U_{a2} \rightarrow U_{sat-}$

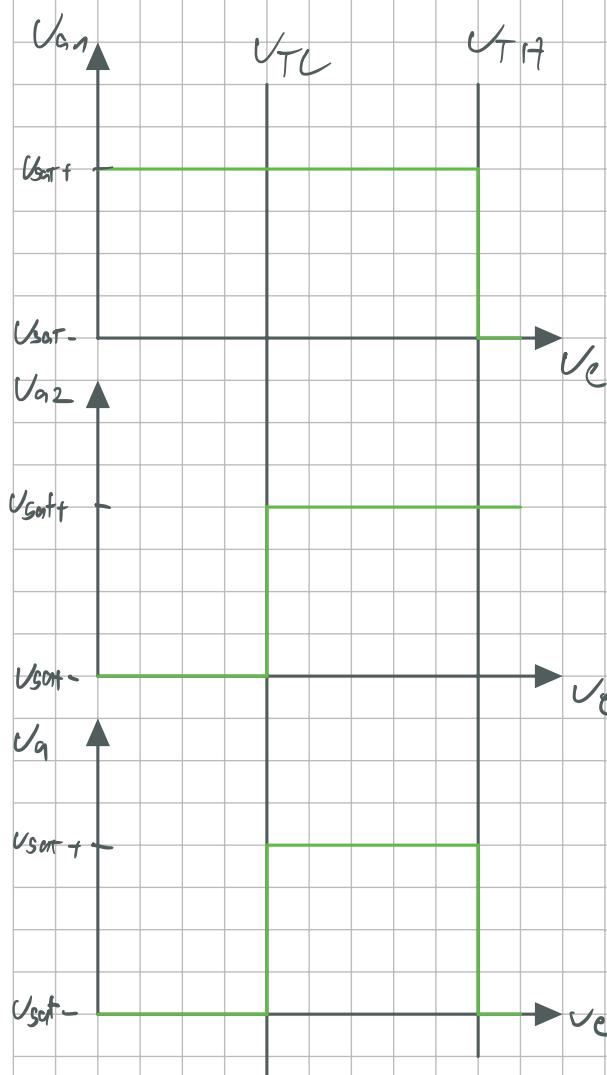OPV2: $U_e < U_{TL} \rightarrow U_{a1} \rightarrow U_{sat-}$



Bsp. Integrator
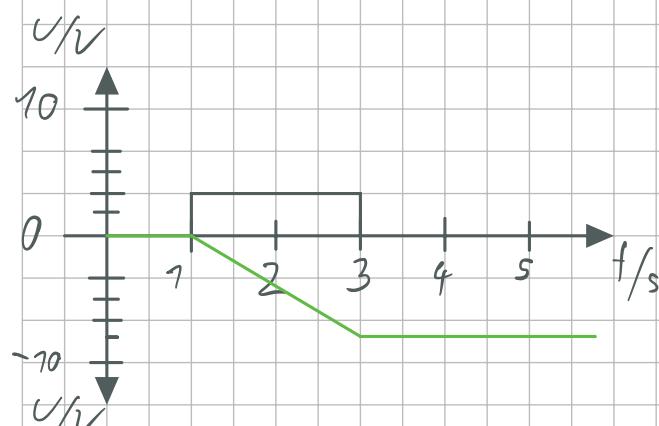
$$U_a = -\frac{1}{RC} \cdot U_c \cdot t$$




$$\begin{aligned} R &= 1M\Omega \\ C &= 1\mu F \end{aligned}$$

$$U_a = -\frac{1}{1M\Omega 1\mu F} \cdot 4V \cdot 2s$$

$$U_a = -8V$$


$$R = 10k\Omega$$

$$C = 100nF$$

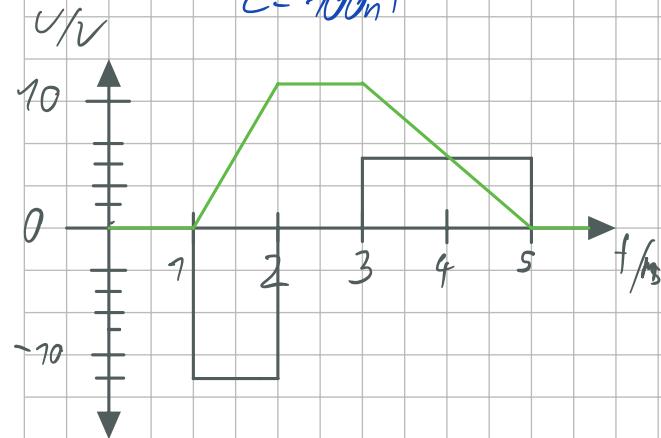


$$U_{a_1} = -\frac{1}{10k\Omega \cdot 100nF} \cdot -12V \cdot (1ms) = 12V$$
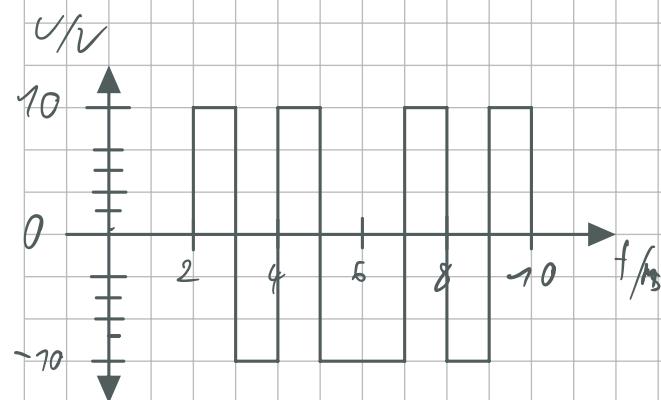
$$U_{a_2} = -\frac{1}{10k\Omega \cdot 100nF} \cdot 6V \cdot (2ms) = -72V$$



Prozessoren - Schmitt - Trigger

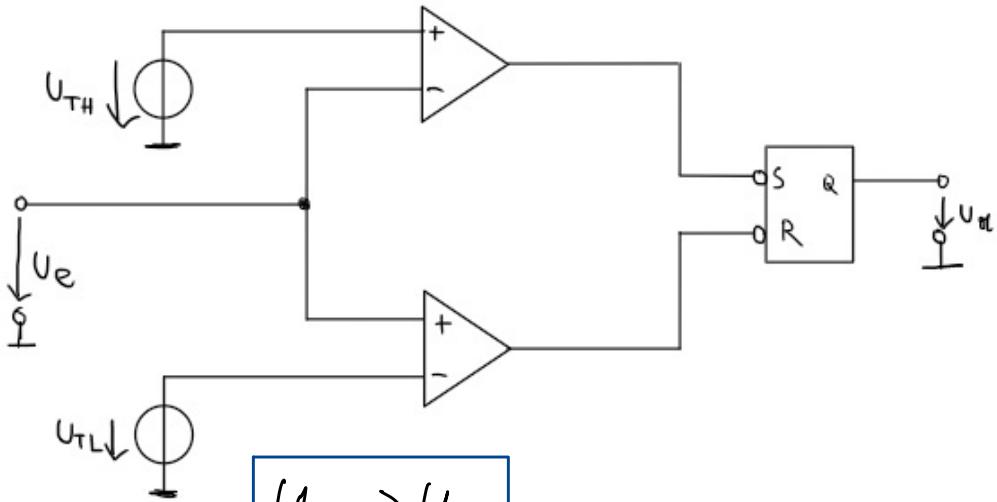

WT

\bar{Q}	\bar{S}	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

markt

Spielder

$$U_{TH} > U_{TL}$$

$K_1 \quad K_2 \quad Q$

$$U_c < U_{TL}$$

H L C

$$U_e > U_{TL} \\ < U_{TH}$$

H H S

$$U_e > U_{TH}$$

L H H