

► Filter

- 1. O

- $G(j\omega)$, f_g
- Band ($|G(j\omega)|$ in dB, φ)
- Dimensionieren

- H. O

- $G(j\omega)$
- Dim. mit Bessel, ... (a_n, b_n)

► Netzwerk

- OSI / TCP

- Adressierung (IP-Adressen, ...)

- IP-Adr. IPv4 → Subnetting

- Topologien

► Modulation

- Analog AM / FM / PM

- Digital

► Kanalcodierung

- Hamming Distanz

- Wiederholungscode

- Hamming Code

- Faltungscode

► GSM


- Aufbau

- Komponenten

- Sicherheitsf.

- MTC, Auth.

Bsp: Filter 1. Ordnung:

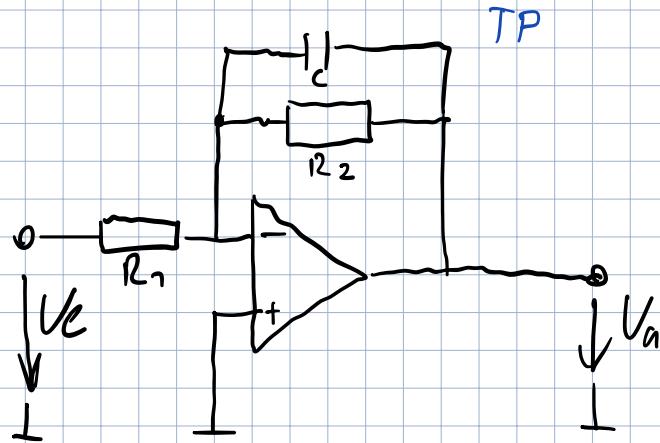

$$G(j\omega) = \frac{V_a}{V_c} = \frac{R_2 || C}{R_1} = \underbrace{\frac{R_2}{R_1}}_{K} \cdot \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

$$\omega = 0 \rightarrow G(j\omega) = \frac{R_2}{R_1}$$

$$\omega = \infty \rightarrow G(j\omega) = 0$$

$$R || C: \frac{1}{\frac{1}{R_2} + j\omega C}$$

$$G(j\omega) = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + j\omega C} = \frac{1}{R_1} \cdot \frac{1}{\frac{1}{R_2} + j\omega R_1 C} = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

□ φ , $|G(j\omega)| \hat{=} \text{Bodee}$


□ f_g ($\text{Re} = \text{Im}$, -3dB , $\pm 45^\circ$)

$$\hookrightarrow \gamma = \frac{\omega_g \cdot C}{R_2} \rightarrow \omega_g = \frac{R_2}{C}$$

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega C}} \quad \frac{1}{j\omega C} = -j$$



$\text{Re} \quad \text{Im}$

Frequenzverhalten OPV:

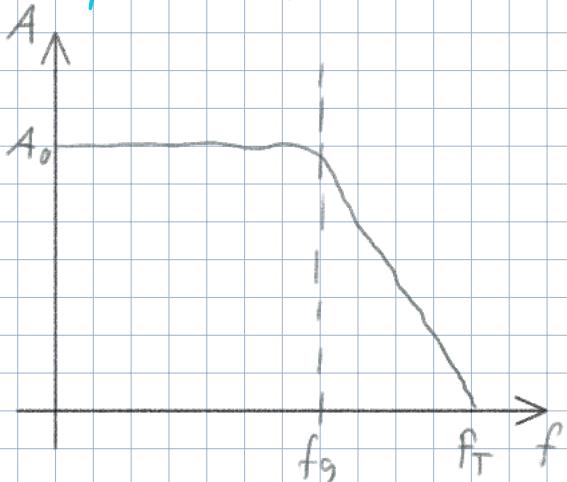

$$f_g A_0 = f_T \cdot 1 = \text{konst. } (f_g \dots f_T)$$

Bsp: Subnetz:

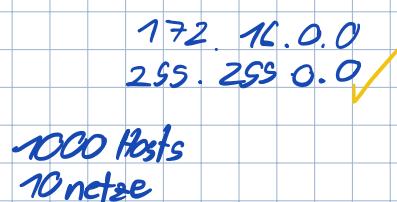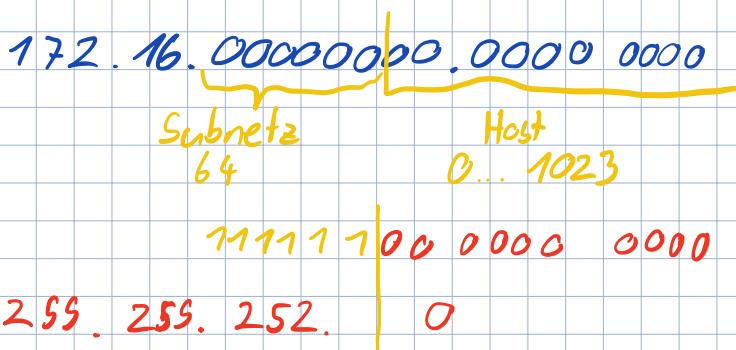

172.16.0.0

255.255.252.0

Netz: 172.16.0.0

1. IP: 172.16.0.1


Broadcast: 172.16.3.255

Netz IP: 172.16.3.254

172.16.4.0 ← +n.4

172.16.7.255 ← +n.4

Bsp. Filter 20:

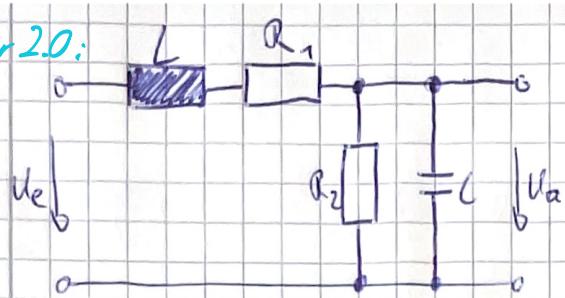

$$U(j\omega) = \frac{U_{oi}}{U_e} = \frac{R_2 j\omega C}{j\omega L + R_1 j\omega C} = \frac{\frac{1}{j\omega L} + j\omega C}{\frac{1}{j\omega R_1} + j\omega C}$$

$$= \frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2} + j\omega R_1 C + j\omega \frac{L}{R_2} + j^2 \omega^2 LC}$$

$$= \frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2} + j\omega \left(R_1 C + \frac{L}{R_2} \right) + j^2 \omega^2 LC}$$

$$R_1 = R_2$$

$$= \frac{1}{1 + 1 + j\omega \left(R_1 C + \frac{L}{R_1} \right) + j^2 \omega^2 LC}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{1}{1 + j\omega \left(\frac{RC}{2} + \frac{L}{2R} \right) + j^2 \omega^2 \frac{LC}{2}}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{1}{1 + s_n \omega_g \left(\frac{RC}{2} + \frac{L}{2R} \right) + s_n^2 \omega_g^2 \frac{LC}{2}}$$

$$\alpha_1 = \omega_g \left(\frac{RC}{2} + \frac{L}{2R} \right) = 1,3617$$

$$b_1 = \omega_g^2 \left(\frac{LC}{2} \right) = 0,6180$$


$$f_g = 10 \text{ kHz} \rightarrow \omega_g = 62831,9 \text{ s}^{-1}$$

$$L = 2 \frac{b_1}{\omega_g^2 C} = \frac{2 \cdot 0,6180}{62831,9^2 \cdot 100 \mu F} \quad \text{Anm.: } C = 100 \mu F$$

$$\underline{L = 3,13 \text{ mH}}$$

$$R = -9158 \Omega \mid 341,86 \Omega$$

Filter:

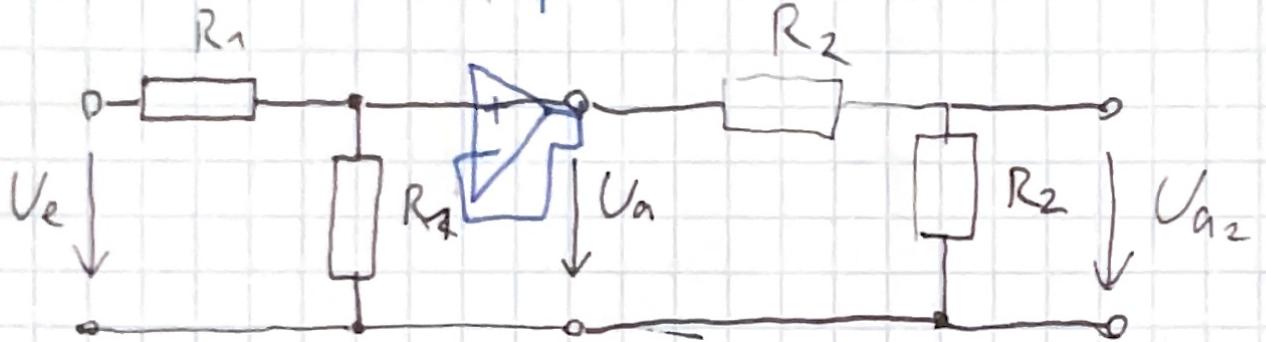

$$V_{a_2} = V_e / 4$$

$$R_1 = 10k\Omega$$

$$V_e = 10V$$

$$R_2 = 500k\Omega$$


$$\frac{V_a}{V_e} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow V_a = \frac{V_e}{2} = 5V$$

~~Wegen R₂ ist R₂ nicht ausreichend~~

~~R₂ zu groß~~

~~200kΩ ist 200kΩ zu groß~~

~~200kΩ kommt = 10kΩ~~

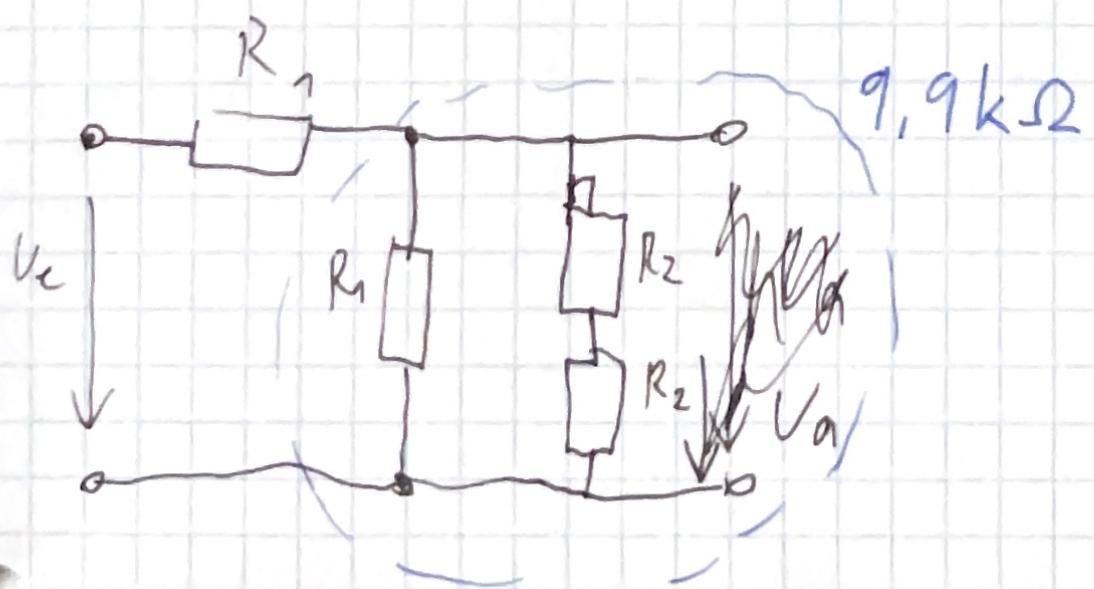

Netzwerktechnik


192.168.1.24 (10.0.0.0) A: 0...127
 Private 172.16.x.x B: 128...191
 172.16.x.x C: 192...223
 192.168.x.x S/NM 255.0.0.0
 255.255.0.0
 255.255.0.0

Bsp:

- 17 Netze

- je max 520 Host

- Class B → 172.168. - . -

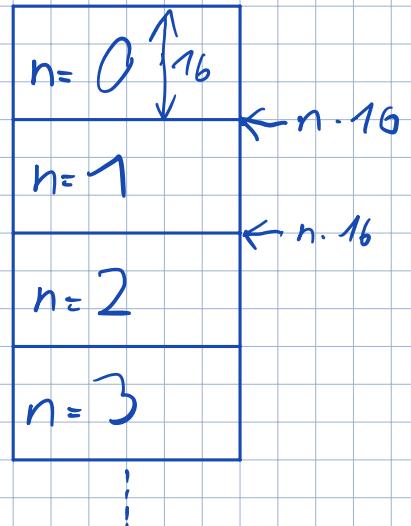

B $\{ \begin{matrix} 172.16.x.x = 1P \\ 255.255.0.0 \Rightarrow \text{Subnet Mask} \end{matrix} \}$

Subnetz
 1111 1111. 1111 1111. 0000 0000. 0000 0000
 Netzanteil Hosts 0...1023

S/N0 000000 00
 S/N1 000001 00
 S/N2 000010 00
 S/N3 000011 00
 S/N16 010000 00

Subn:

S/NM: 255.255.252.0

S/N0:

Netz	172.16.0.0
1 IP	172.16.0.1
⋮	

S/N1:

172.16.4.0
172.16.4.1

S/N2:

172.16.64.0
172.16.64.1


Letzte IP
Broadcast

172.16.3.254
172.16.3.255

172.16.7.254
172.16.7.255


172.16.67.254
172.16.67.255

Faltungscode:

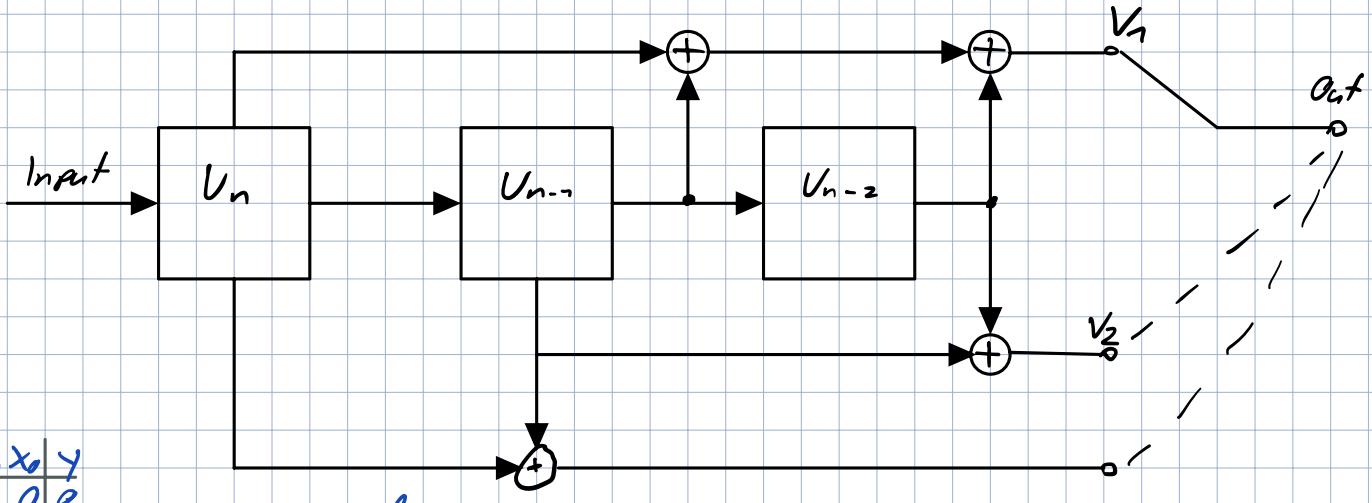


X ₁	X ₀	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Zustandsdiagramm:

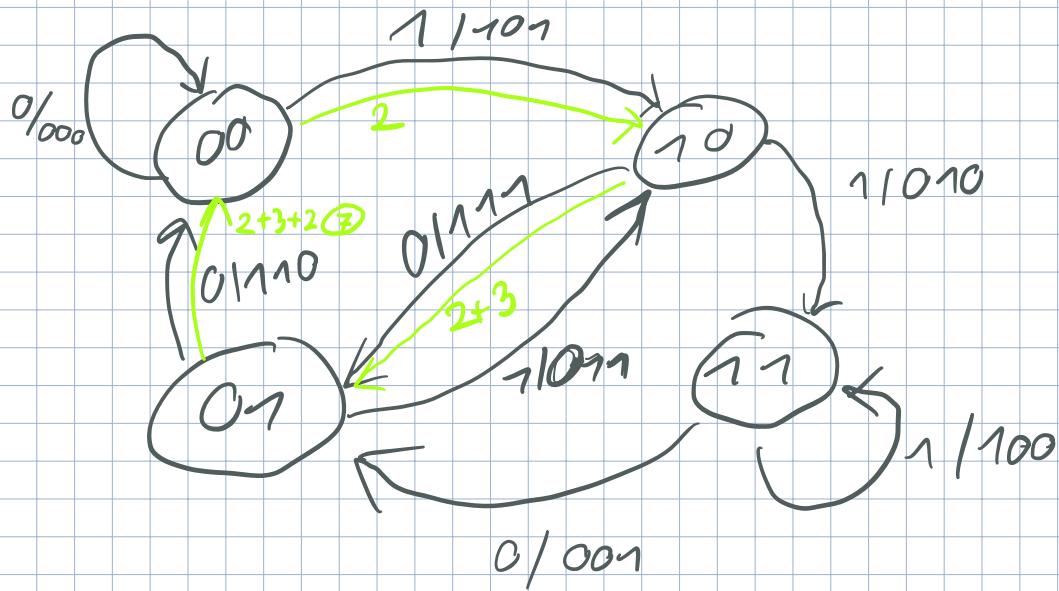

Kann auch im Zustandsdiagramm ermittelt werden

Trellis-Diagramm:

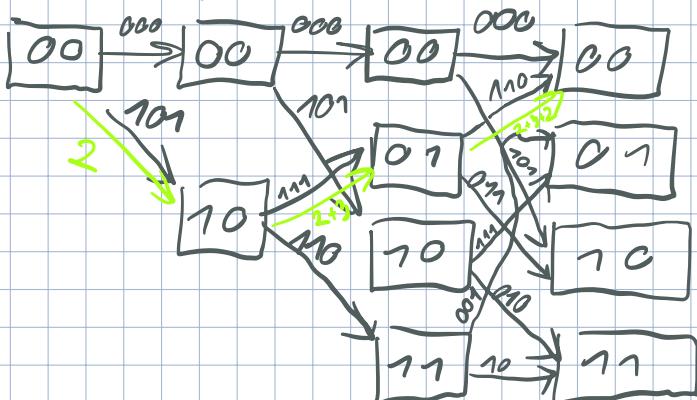

Freie Distanz: 7

6 erkennen

3 korrigieren

Bsp: Bookeedigramm &
Phasengang:

$$\text{Betrag komplexer Zahl} = \sqrt{Re^2 + Im^2}$$




1-2-S

Bis $w_g \cdot 100$ & $w_g / 100$

$$C = 470 \text{ pF}$$


$$R = 22 \text{ k}\Omega$$

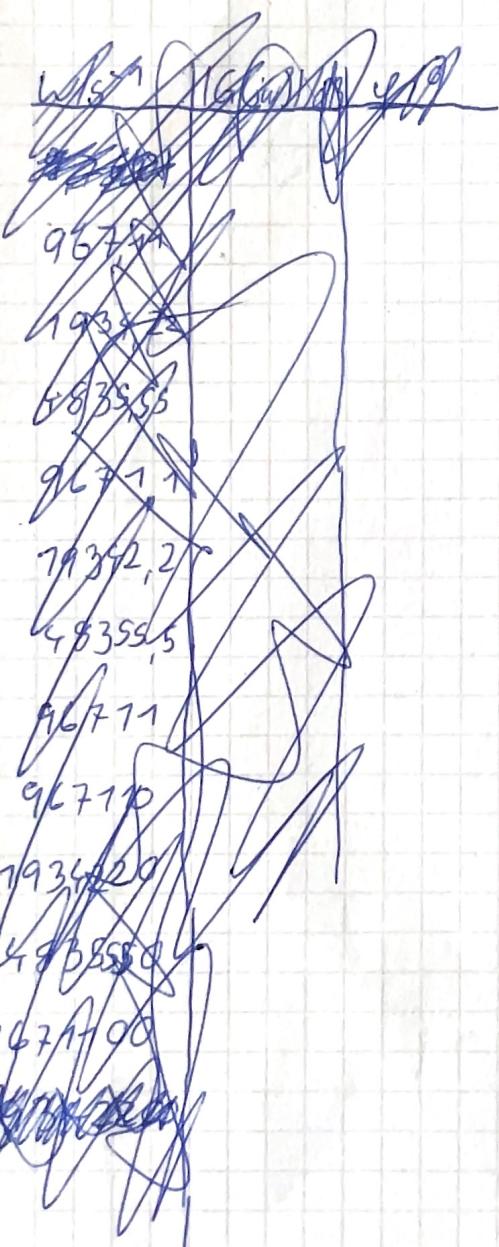

$$G(j\omega) = \frac{1}{(1 + j\omega RC)}$$

$$|G(j\omega)| = \sqrt{1 + (\omega RC)^2} \quad 20 \log \left(\frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \right)$$


~~YdB~~

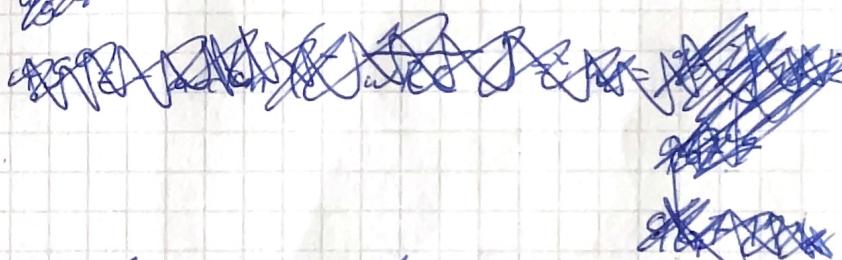


$$1 = \frac{1}{w_g RC} \Rightarrow w_g = \frac{1}{RC} = 96,714 \text{ s}^{-1}$$


$$\varphi = -\arctan \left(-\frac{1}{\omega RC} \right)$$

$\omega \text{ s}^{-1}$	$ G(j\omega) \text{ dB}$	$\varphi / {}^\circ$
1	-99,7	89,407
2	-33,69	88,815
5	-25,73	87,040
10	-19,77	84,097
20	-13,69	78,376
50	-6,83	62,667
96,7	-3,09034	45,
200	-0,9125	25,806
500	-0,7595	10,947
1 M	-0,22222	5,524
2 M	-0,0101	2,768
5 M	-0,00163	1,108
10 M	-0,000406	0,554

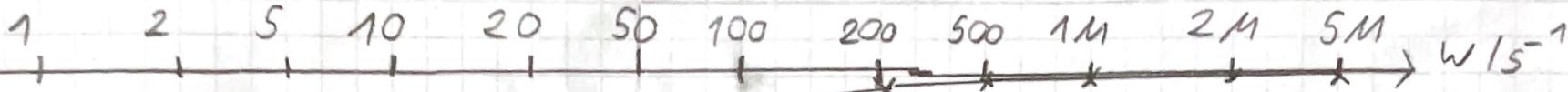


$16 \cdot 10^3 / \text{rad/s}$

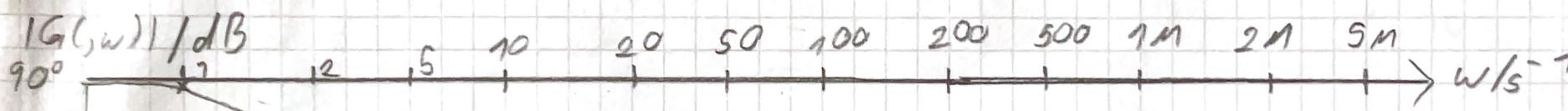

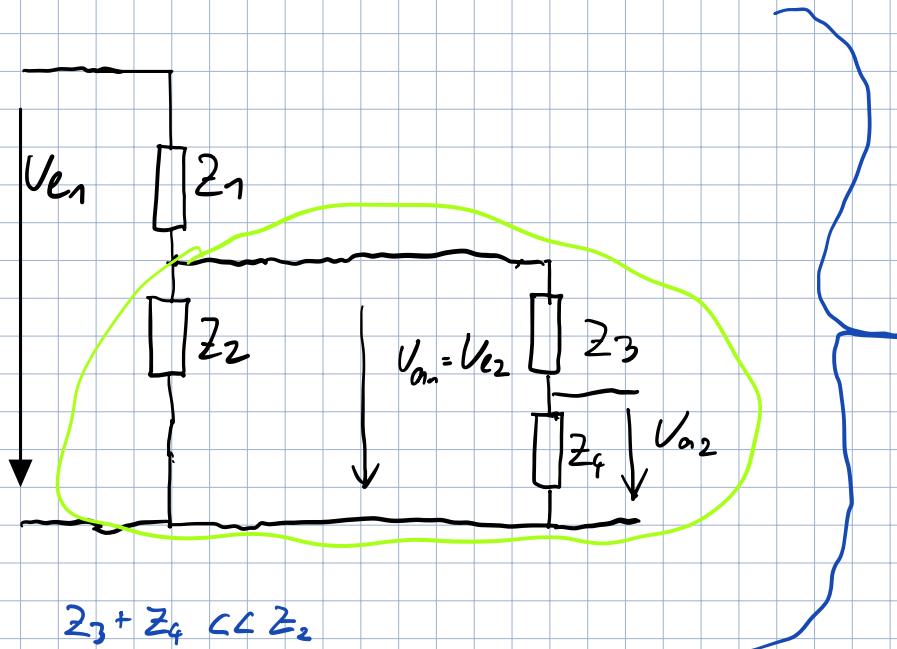



Bsp:

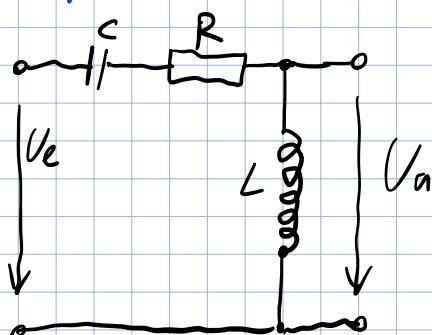

$$G(j\omega) = \frac{U_a}{U_e} = \frac{j\omega L}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} \cdot \frac{j\omega C}{j\omega C}$$
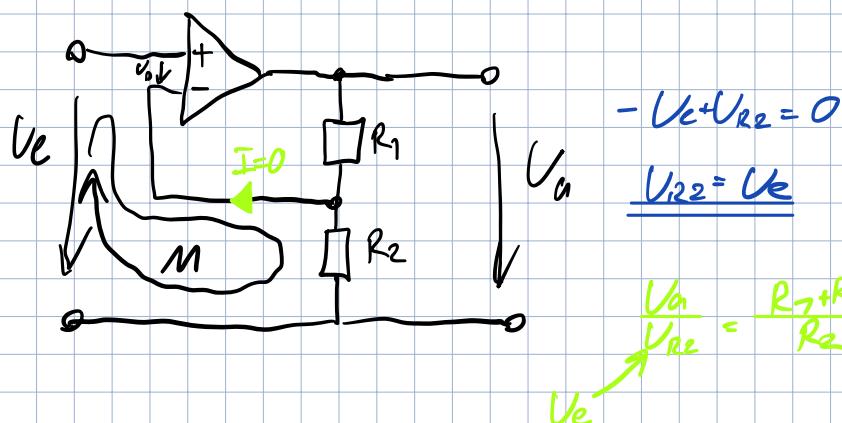
$$= \frac{j^2 \omega^2 L C}{R j\omega C + j^2 \omega^2 L C + 1} = \frac{j^2 \omega^2 L C}{1 + j\omega RC + j^2 \omega^2 LC}$$



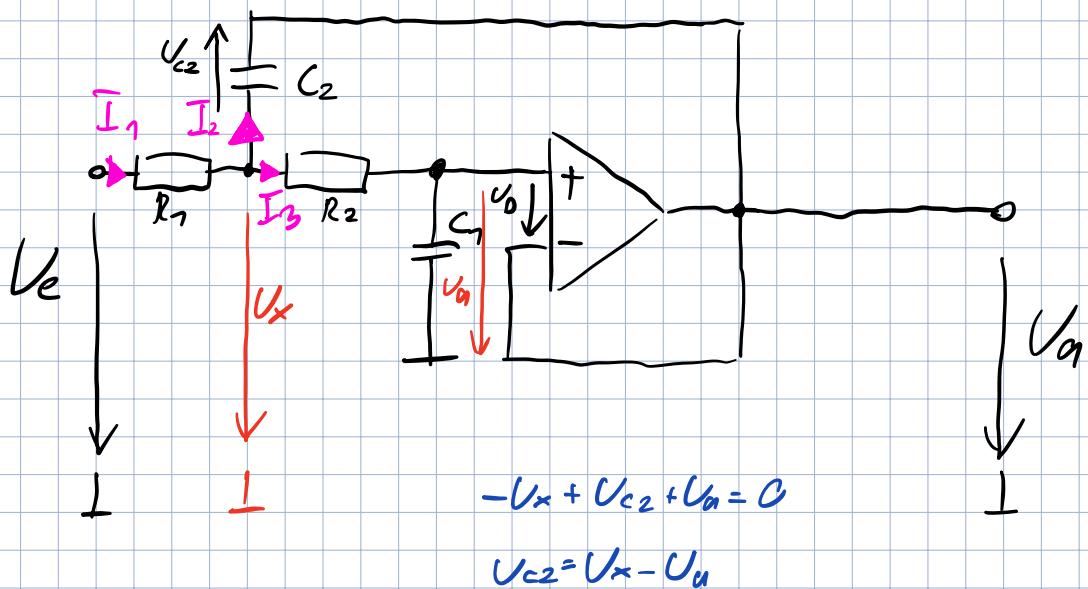

1) Knoten

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

2) U_x

$$\frac{U_x}{U_a} = \frac{\left(R_2 + \frac{1}{j\omega C_1}\right) \cdot I_3}{\frac{1}{j\omega C_1} \cdot I_3} = \frac{j\omega C}{j\omega C}$$

$$U_x = (1 + j\omega R_2 C_1) U_a$$

3)

$$I_1 = \frac{U_{R1}}{R_1} = \frac{U_e - U_x}{R_1} = \frac{U_e - (1 + j\omega R_2 C_1) U_a}{R_1}$$

$$U_{c2} = U_x - U_a$$

$$I_2 = \frac{U_{c2}}{X_{C2}} = \frac{U_x - U_a}{X_{C2}} = \frac{U_x - U_a}{\frac{1}{j\omega C}} = (U_x - U_a) j\omega C_2$$

$$= \underbrace{(1 + j\omega R_2 C_1) U_a - U_a}_{U_x} j\omega C_2$$

$$I_2 = U_a \cdot j^2 \omega^2 R_2 C_1 C_2$$

$$I_3 = \frac{U_a}{j\omega C_1} = \frac{U_a j\omega C_1}{1}$$

$$I_1 = \frac{U_e - (1+j\omega R_2 C_1) U_a}{R_1} \quad I_2 = C_1 j^2 \omega^2 R_1 R_2 C_2 R_1 \quad I_3 = U_a j \omega C_1 R_1$$

$$0 = U_e - U_a - U_a j \omega R_2 C_1 - U_a j^2 \omega^2 R_1 R_2 C_1 C_2 - U_a \cdot j \omega R_1 C_1$$

$$U_e = U_a (1 + j \omega C_1 (R_1 + R_2) + j^2 \omega^2 R_1 R_2 C_1 C_2)$$

$$\frac{U_a}{U_e} = \frac{1}{1 + s_n \omega_g C_1 (R_1 + R_2) + s_n^2 \omega_g^2 R_1 R_2 C_1 C_2}$$

a_n b_n

$$a_n = \omega_g C_1 (R_1 + R_2) \quad R_1 = R_2 \Rightarrow C_1 = \frac{c_n}{\omega_g (R_1 + R_2)}$$

c_n
 $2R$

$$b_n = \omega_g^2 R_1 R_2 C_1 C_2 \quad C_2 = \frac{b_1}{\omega_g^2 R_1 R_2 C_1}$$

Mit α (wenn NINN statt Spændanzwandler)

$$U_x = (1 + j \omega R_2 C_1) \frac{U_a}{\alpha} \quad I_1 = \left(U_e - \frac{(1 + j \omega R_2 C_1) U_a}{\alpha} \right) \frac{1}{R_1}$$

$$I_2 = (U_x - U_a) j \omega C_2 = \left(\frac{U_a}{\alpha} (1 + j \omega R_2 C_1) - U_a \right) \cdot j \omega C_2$$

$\xrightarrow{\alpha \frac{U_a}{U_a}}$

$$= \left(\frac{U_a}{\alpha} + \frac{U_a j \omega R_2 C_1}{\alpha} - \frac{\alpha U_a}{U_a} \right) j \omega C_2$$

$$= \left(\frac{U_a - \alpha U_a}{\alpha} \right)$$

$$= U_a \left(\frac{1 - \alpha}{\alpha} + \frac{j \omega R_2 C_1}{\alpha} \right) j \omega C_2$$

Dann wieder so weiter vorher

Filter 3.O:


Achtung Filter 1.O hat zehnmal mehr Filterkoeffizienten!

z.B.:

Bessel $a_1 b_1$


1.O. 1,7423 0

2.O. 1,6379 1,0248

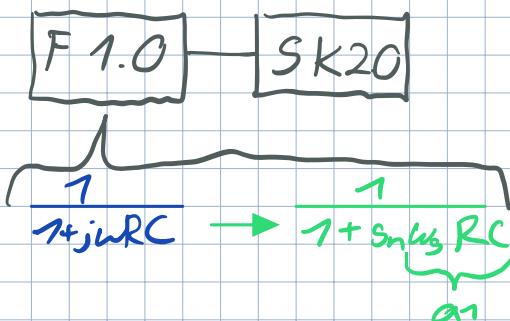

Faltungscode:

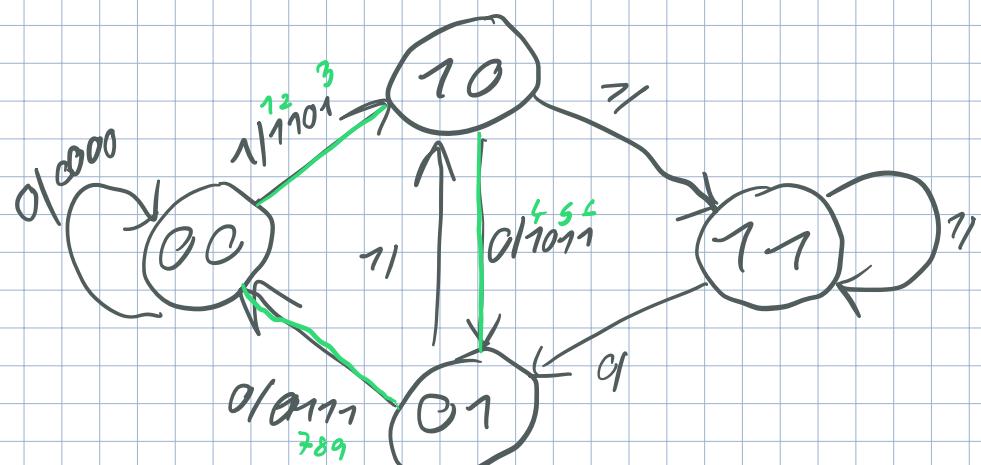- ① $U_n \oplus U_{n-1}$
- ② $U_n \oplus U_{n-2}$
- ③ $U_{n-1} \oplus U_{n-2}$
- ④ $U_n \oplus U_{n-1} \oplus U_{n-2}$




Freie Distanz: 9

↑ beheben


↓ erkennen

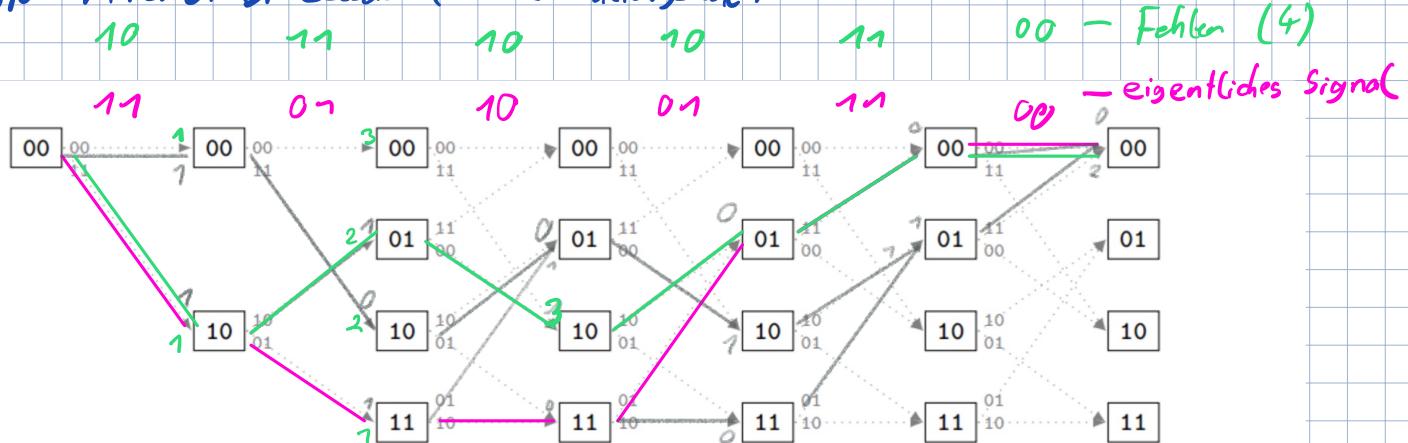Bsp Viterbi-Bit-Decoder (anderer Faltungscode)



$H = 5$ ↑ erkennen

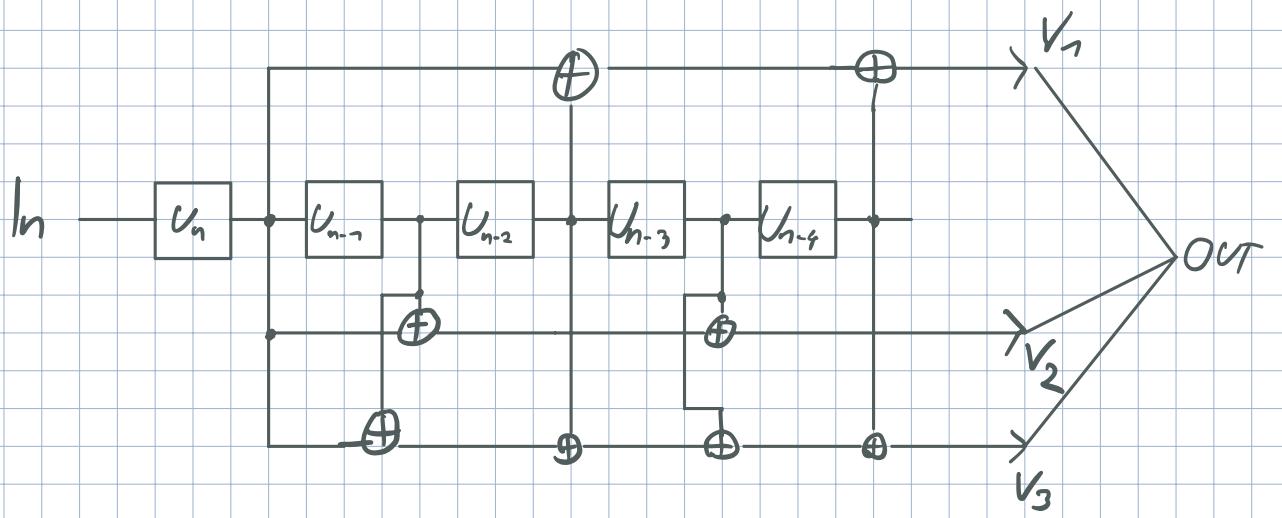
2 Beheben \Rightarrow Deshalb Weg unterschiedlich



$$1) U_n \oplus U_{n-2} \oplus U_{n-4}$$

$$2) U_n \oplus U_{n-1} \oplus U_{n-3}$$
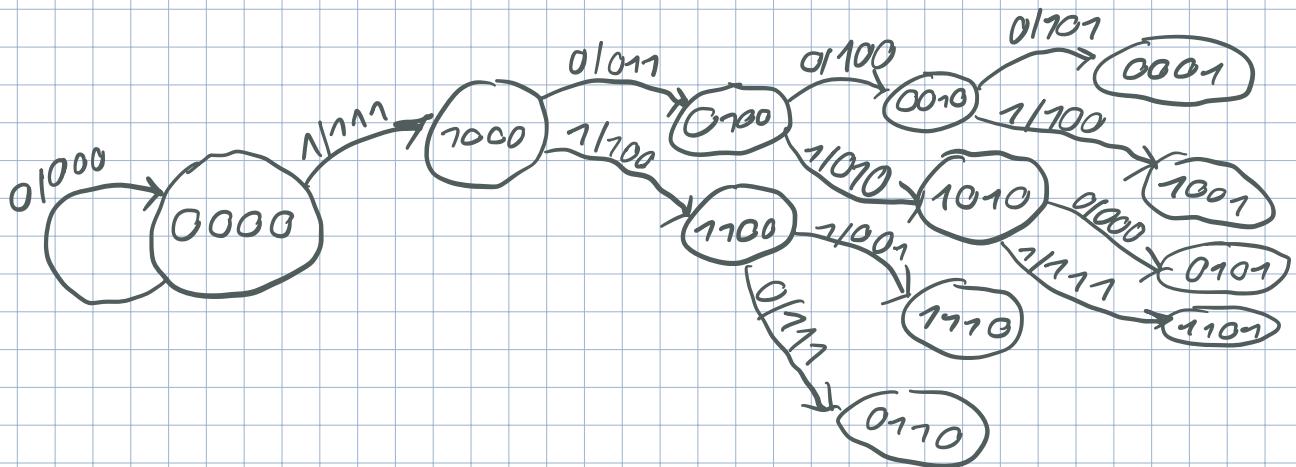
$$3) U_n \oplus U_{n-1} \oplus U_{n-2} \oplus U_{n-3} \oplus U_{n-4}$$




Subnetting:

$6 \times 200\text{H}$
 $3 \times 500\text{H}$
 $2 \times 700\text{H}$

Klasse B Netz

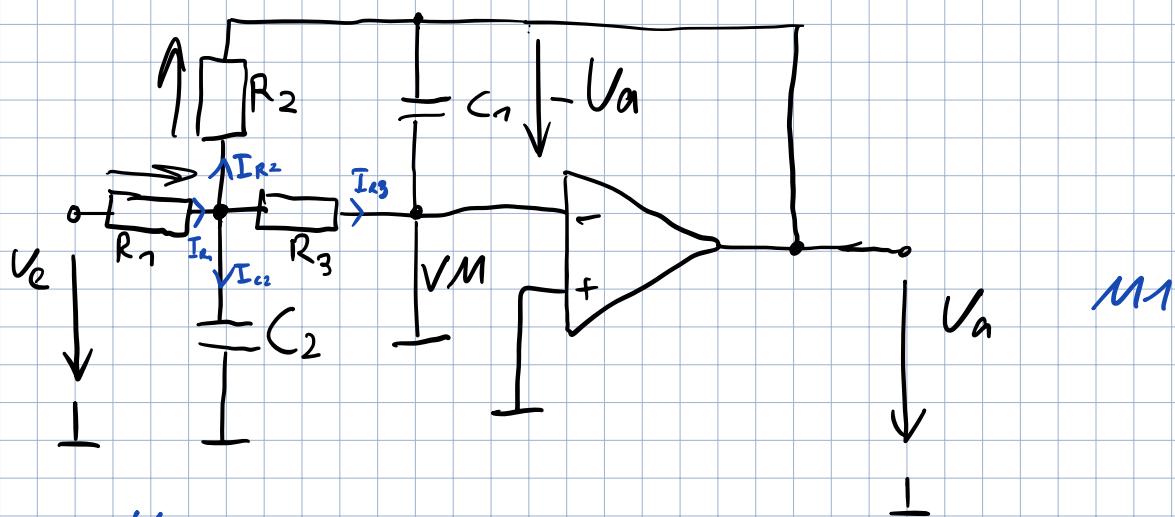Sailen - Key mit mehrfacher Rückkopplung:



$$I_{C1} = \frac{-U_a}{j\omega C_1}$$

$$M1: -U_{C2} + U_{R2} + U_a = 0$$

$$U_{C2} = U_{R3} = I_{C1} \cdot R_3$$

$$\Rightarrow I_{R1} = \frac{U_{R1}}{R_1} = \frac{V_e - U_{C2}}{R_1}$$

$$I_{R2} = \frac{U_{R2}}{R_2} = \frac{U_a}{R_2} = \frac{U_e - U_a}{R_2}$$

$$U_{C2} = U_{R3} = I_{R3} \cdot R_3$$

$$I_{R3} = \frac{U_{C1}}{j\omega C_1} = -U_a j\omega C_1$$

$$I_{C2} = \frac{U_{C2}}{j\omega C_2} = -U_a \cdot j\omega C_1 R_3 \cdot j\omega C_2 = -U_a \cdot j^2 \omega^2 R_3 C_1 C_2$$

$$I_{R1} = \frac{U_{R1}}{R_1} = \frac{V_e - U_{C2}}{R_1} = \frac{V_e + U_a \cdot j\omega R_3 C_1}{R_1} = \frac{V_e}{R_1} + U_a \cdot \frac{j\omega C_1 R_3}{R_1}$$

$$I_{R2} = \frac{U_{C2} - U_a}{R_2} = \frac{-U_a \cdot j\omega R_3 C_1 - U_a}{R_2}$$

$$-U_{C2} + U_{R2} + U_a = 0$$

$$= U_a \cdot \frac{-1 - j\omega R_3 C_1}{R_2} = -U_a \cdot \frac{1 + j\omega R_3 C_1}{R_2}$$

$$U_{R2} = U_{C2} - U_a$$

$$I_{R1} - I_{R2} - I_{R3} - I_{C2} = 0$$

$$I_{R_1} = \frac{V_e}{R_1} + V_a \cdot \frac{j\omega C_1 R_3}{R_1} R_2$$

$$I_{R_2} = -\frac{V_a}{R_2} (1 + j\omega R_3 C_1) R_1 \quad I_{R_3} = -V_a j\omega C_1 R_1 R_2$$

$$I_{C_2} = -V_a j^2 \omega^2 R_3 C_1 C_2 R_1 R_2$$

$$0 = V_e + V_a (j\omega C_1 R_2 R_3) - V_a (1 + j\omega R_3 C_1) R_1 - V_a j\omega R_1 R_2 C_1 - V_a j^2 \omega^2 R_1 R_2 R_3 C_1 C_2$$

$$V_e = -V_a (j\omega C_1 R_2 R_3) + V_a (1 - j\omega R_3 C_1) R_1 + V_a j\omega R_1 R_2 C_1 + V_a j^2 \omega^2 R_1 R_2 R_3 C_1 C_2$$

$$V_e = -V_a ((j\omega C_1 R_2 R_3) - (1 - j\omega R_3 C_1) R_1 - j\omega R_1 R_2 C_1 - j^2 \omega^2 R_1 R_2 R_3 C_1 C_2)$$

$$\frac{V_a}{V_e} = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega C_1 R_2 R_3} + \frac{1}{j^2 \omega^2 R_1 R_2 R_3 C_1 C_2}}$$

Lsg:

$$\frac{V_a}{V_e} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + j\omega C_1 \left(R_2 + R_3 + \frac{R_2 R_3}{R_1} \right) + j^2 \omega^2 R_2 R_3 C_1 C_2}$$